Compatibilità elettromagnetica

Indice

1 Introduzione alla compatibilità elettromagnetica **2**
1.1 Modello tripartito e meccanismi fisici di accoppiamento 4
1.2 Metodologie di misura e prove di laboratorio EMC 6
1.3 Modellistica EMC 8

2 Modelli a parametri concentrati **11**
2.1 Segnali elettrici nel dominio del tempo e della frequenza 11
2.2 Filtraggio e risposta in frequenza dei sistemi lineari 15
2.3 Criteri di scelta tra modelli a parametri concentrati e modelli a parametri distribuiti 18
2.4 Modellazione ad alta frequenza dei componenti reali 21
2.4.1 Resistore reale ed effetti parassiti 21
2.4.2 Condensatore Reale e Frequenza di Risonanza Serie 23
2.4.3 Induttore Reale e Frequenza di Antirisonanza Parallelo 24
2.4.4 Indicazioni pratiche per i datasheet e la simulazione 26

3 Modelli per le Emissioni Condotte **27**
3.1 Misurazione delle emissioni condotte 28
3.1.1 Rete di stabilizzazione dell'impedenza di linea (LISN) 28
3.1.2 Correnti di modo comune e modo differenziale 31
3.2 Sorgenti di disturbo per emissioni condotte 32
3.3 Filtro per l'alimentazione 35

Capitolo 1


Introduzione alla compatibilità elettromagnetica

I dispositivi e i sistemi elettrici ed elettronici sono intrinsecamente caratterizzati dall'emissione intenzionale o spuria di segnali elettromagnetici. La Compatibilità Elettromagnetica (EMC) studia la capacità di un dispositivo o apparato di funzionare in modo soddisfacente nel proprio ambiente operativo, senza introdurre disturbi elettromagnetici intollerabili verso altri apparati presenti nello stesso ambiente e garantendo una adeguata robustezza alle interferenze esterne.



Si definiscono i termini fondamentali della disciplina:

- **EUT (Equipment Under Test)** → apparato, dispositivo o sottosistema sottoposto a prove di verifica, misura e qualificazione di laboratorio per certificarne la conformità alle norme.
- **Emissione** → fenomeno per cui un EUT genera e disperde energia elettromagnetica nell'ambiente circostante; si suddivide in **emissioni condotte** (propagate lungo linee di alimentazione o cavi di segnale) ed **emissioni irradiate** (propagate nello spazio libero sotto forma di campi elettromagnetici).

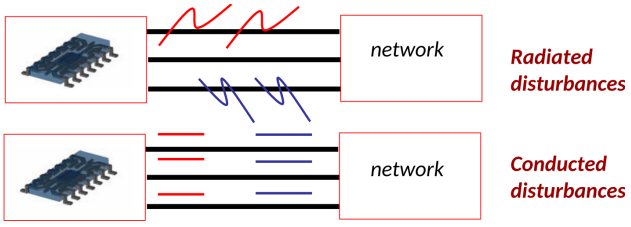

- **Immunità** → grado di robustezza intrinseca di un apparato che gli consente di mantenere inalterate le prestazioni operative attese in presenza di disturbi elettromagnetici esterni condotti o irradiati.

- **Suscettibilità** → vulnerabilità o sensibilità delle prestazioni dell'EUT al degrado funzionale, malfunzionamento logico o danno permanente quando investito da un disturbo elettromagnetico esterno (grandezza opposta all'immunità).


Perché un prodotto elettronico possa essere ritenuto conforme e commercializzabile, la progettazione deve soddisfare simultaneamente tre requisiti cogenti:

- Limitazione dei livelli di emissione elettromagnetica (condotta e irradiata) generati verso l'ambiente esterno al di sotto delle soglie massime imposte dalle norme tecniche.
- Conseguimento di un grado soddisfacente di immunità rispetto alle perturbazioni elettromagnetiche attese nell'ambiente di funzionamento (campi irradiati, transitori condotti, scariche elettrostatiche).
- Mantenimento della compatibilità interna tra i singoli sottosistemi compresenti all'interno del medesimo involucro (ad esempio tra alimentatore a commutazione, microcontrollore e ricetrasmettitore RF).

Il soddisfacimento dei requisiti EMC costituisce un vincolo di legge obbligatorio per l'accesso ai mercati commerciali:


- **Mercato Europeo (Marchio CE)** → la Direttiva Comunitaria Europea 89/336 e le sue successive evoluzioni regolamentari stabiliscono i requisiti essenziali di protezione EMC la cui conformità è prerequisito obbligatorio per l'affissione della Marcatura CE e la vendita negli Stati membri.
- **Mercato Statunitense (Normativa FCC)** → la Federal Communications Commission (FCC) disciplina le emissioni mediante le prescrizioni FCC Part 15, distinguendo rigorosamente tra Classe A (dispositivi commerciali, industriali e aziendali) e Classe B (dispositivi per ambienti domestici e residenziali, soggetti a limiti di emissione notevolmente più restrittivi).

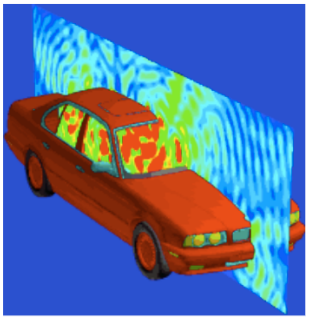Ci sono due metodi di analisi fondamentali nel mondo della compatibilità elettromagnetica: tool di **simulazione** e **misure** vere e proprie **in camera anecoica**.





Ad oggi, in alcuni ambiti, è sufficiente l'ambiente simulativo per ottenere una certificazione vista l'accuratezza raggiunta da questi tools. Possiamo infatti osservare nei diagrammi di flusso della produzione di un dispositivo, distinguendo tra **approccio tradizionale e moderno**, che la parte di simulazione non è più relegata solo alla fase di design del dispositivo, ma anche a molte altre fasi.

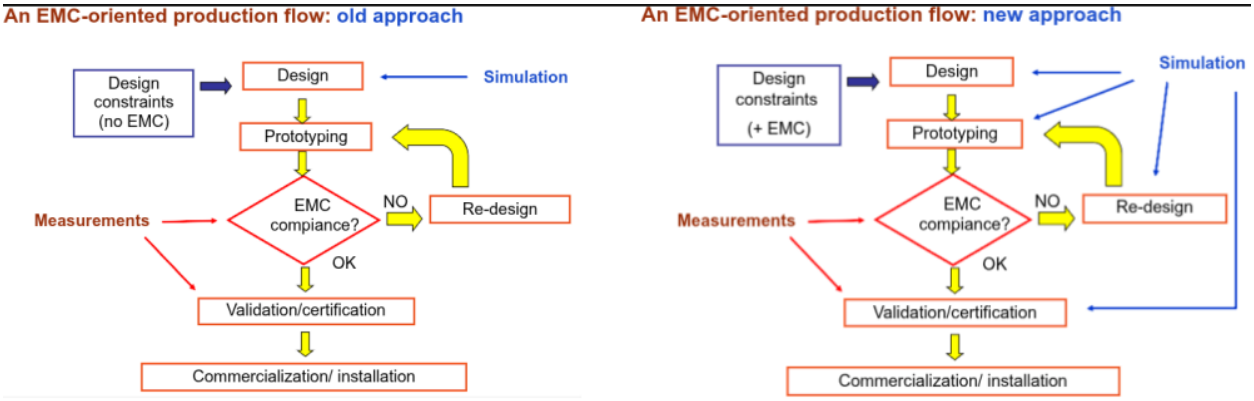

La progressiva evoluzione tecnologica dei circuiti integrati ha accentuato la vulnerabilità dei sistemi elettronici ai fenomeni di interferenza, principalmente a causa di tre fattori:

- **Incremento delle frequenze di lavoro** → l'innalzamento delle frequenze di clock e di commutazione da decine di kHz a molti GHz determina una riduzione della lunghezza d'onda associata (λ) fino all'ordine di grandezza dei centimetri o millimetri.
- **Riduzione delle tensioni di alimentazione** → la transizione dai livelli logici tradizionali a 5.0 V verso valori pari a 3.3 V, 1.8 V, 1.0 V e inferiori riduce sensibilmente il margine di rumore logico, rendendo critici disturbi parassiti dell'ordine dei decimi di volt un tempo ininfluenti.
- **Comportamento distribuito delle piste PCB** → quando la frequenza aumenta, piste conduttive lunghe pochi centimetri diventano comparabili a un quarto della lunghezza d'onda ($\lambda/4$) di armoniche veloci o disturbi esterni (segnali radiomobili GSM, LTE, emissioni radar), comportandosi come antenne risonanti ad alta efficienza di captazione ed irraggiamento.

In merito all'interazione tra campi elettromagnetici a radiofrequenza e salute umana, la letteratura scientifica accertata e le organizzazioni sanitarie internazionali (ICNIRP, OMS) riconoscono unicamente effetti di natura termica, derivanti dal riscaldamento dei tessuti per assorbimento di energia elettromagnetica. La grandezza fisica impiegata per normare e limitare l'esposizione è:


- **SAR (Specific Absorption Rate)** → tasso di assorbimento specifico, espresso in W/kg, che quantifica la potenza elettromagnetica assorbita per unità di massa corporea.

Rigorosi test sperimentali condotti secondo protocolli in doppio cieco con uso di placebo hanno attestato l'assenza di nessi causali tra la presenza effettiva del campo elettromagnetico e sintomi di ipersensibilità elettromagnetica, confermando che gli attuali limiti di legge, calibrati per scongiurare il surriscaldamento tissutale, garantiscono adeguati margini di sicurezza.

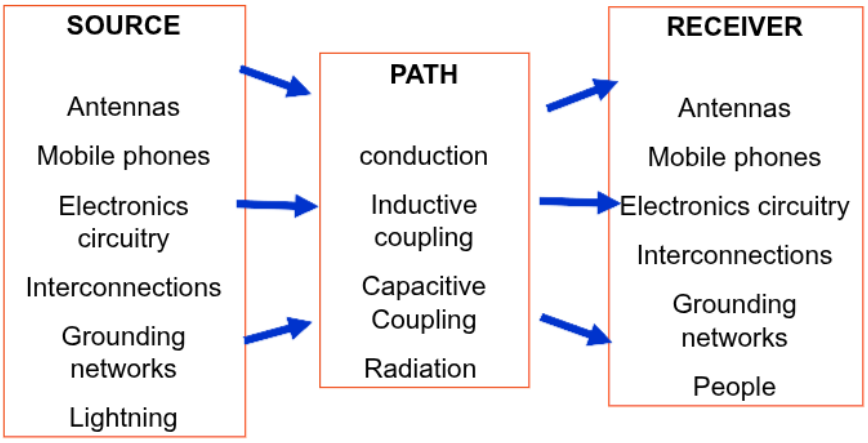
1.1 Modello tripartito e meccanismi fisici di accoppiamento

Qualsiasi fenomeno di interferenza elettromagnetica può essere formalizzato e analizzato attraverso un modello tripartito costituito da tre elementi sequenziali:

- **Sorgente** → circuito, dispositivo o sorgente naturale che origina la perturbazione elettrica o magnetica.
- **Percorso di accoppiamento** → mezzo fisico o geometrico attraverso il quale l'energia elettromagnetica si propaga dalla sorgente alla vittima.
- **Ricevitore** → dispositivo, terminazione circuitale, linea sensibile o tessuto biologico che subisce il disturbo e manifesta un'alterazione funzionale o di prestazione.




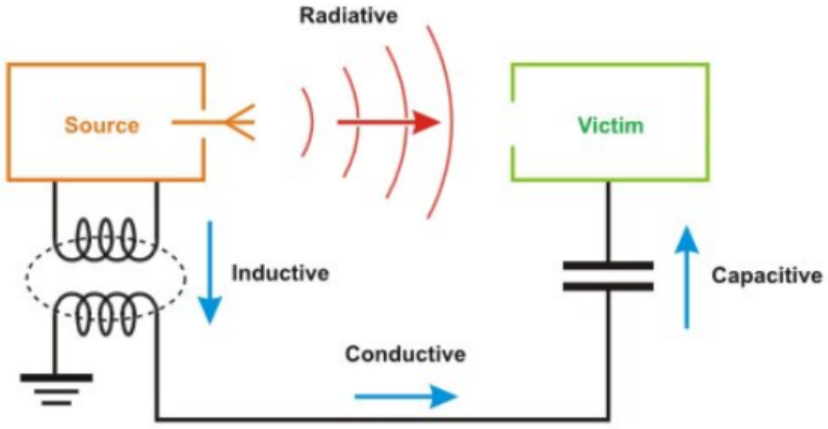I percorsi e i meccanismi di accoppiamento guidano fortemente le scelte progettuali e determinano le contromisure da implementare.




Nel fenomeno del **crosstalk** tra conduttori (cavo aggressore e cavo vittima):

- **Accoppiamento capacitivo** → il segnale impulsivo sull'aggressore si trasferisce sul cavo vittima tramite campo elettrico. La possibile soluzione è l'uso di **cavi schermati (shielded cables)**.
- **Accoppiamento induttivo** → la commutazione di corrente sull'aggressore induce transienti sul cavo vittima tramite campo magnetico. La possibile soluzione è l'uso di **cavi intrecciati (twisted cables)**.

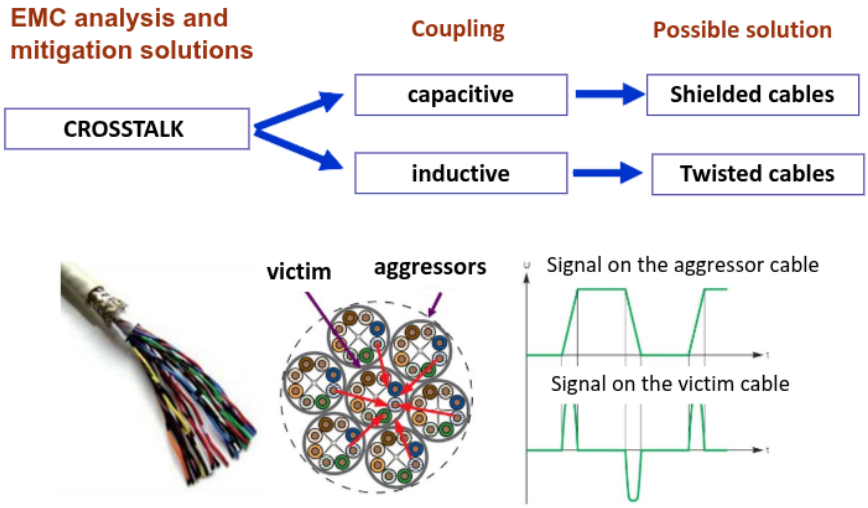


Per quanto concerne i fenomeni di **emissione**:

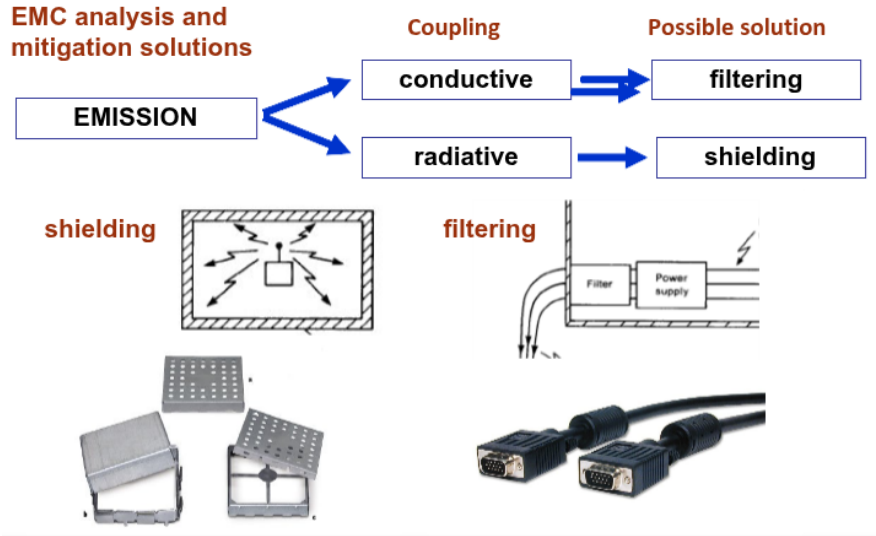- **Accoppiamento conduttivo** → il disturbo si propaga per conduzione lungo i conduttori. La possibile soluzione è il **filtraggio (filtering)**.
- **Accoppiamento radiativo** → il disturbo si propaga per irraggiamento nello spazio libero. La possibile soluzione è la **schermatura (shielding)**.



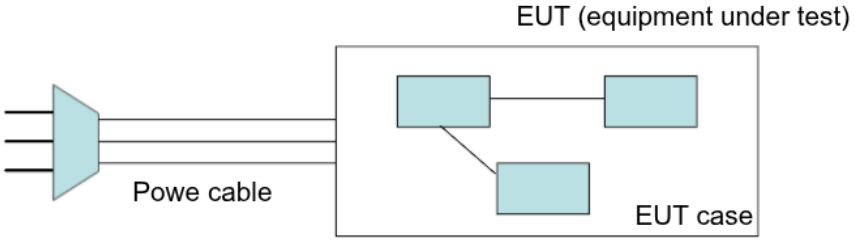1.2 Metodologie di misura e prove di laboratorio EMC



Le principali prove sperimentali condotte sull'EUT (alimentato tramite il proprio cavo di alimentazione e racchiuso nel proprio involucro) si suddividono in due categorie:

- **Prove di emissione**:
  - Emissioni irradiate.
  - Emissioni condotte.
  - Emissione di correnti armoniche.
  - Emissione di disturbi dall'alimentazione.
- **Prove di immunità**:
  - Campi elettromagnetici irradiati.
  - Campi elettromagnetici condotti.
  - Scariche elettrostatiche (ESD).
  - Transitori veloci (EFT/BURST).
  - Sovratensioni e buchi di tensione.

La stesura dei requisiti tecnici sono demandate a comitati normativi dedicati:


- **IEC** (International Electrotechnical Commission) → comitato normativo internazionale responsabile degli standard elettrotecnici generali.
- **CISPR** (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) → comitato internazionale specializzato nella definizione delle metodologie e dei limiti di misura delle interferenze radio.
- **CENELEC** (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) → organismo di armonizzazione normativa dell'Unione Europea per il settore elettrotecnico.
- **CEI** (Comitato Elettrotecnico Italiano) → ente normatore nazionale italiano, all'interno del quale il Comitato Tecnico CT 210 si occupa della standardizzazione della compatibilità elettromagnetica.

Le misure di emissione sono normate in bande di frequenza dedicate:

- **Emissioni condotte** → banda di frequenza compresa tra 150 kHz e 30 MHz.
- **Emissioni irradiate** → banda di frequenza compresa tra 30 MHz e 1 GHz.


I limiti normativi differenziano gli apparati in Classe A e Classe B:

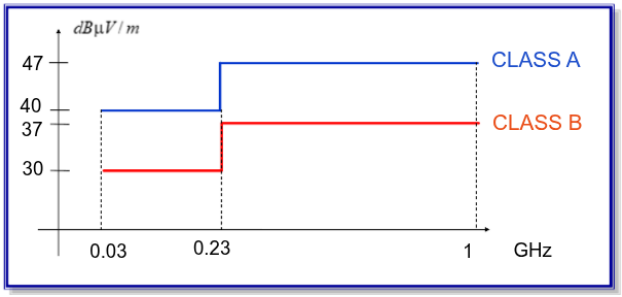- **Limiti per le emissioni irradiate (misura del campo elettrico a una distanza di 10 m)**:



  - Classe A: limite di 40 dBμV/m tra 0.03 GHz (30 MHz) e 0.23 GHz (230 MHz); limite di 47 dBμV/m tra 0.23 GHz e 1 GHz.
  - Classe B: limite di 30 dBμV/m tra 0.03 GHz e 0.23 GHz; limite di 37 dBμV/m tra 0.23 GHz e 1 GHz.

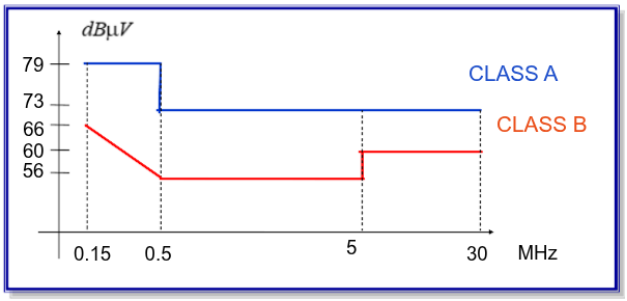- **Limiti per le emissioni condotte (tensione di quasi-picco ai pin dell'EUT)**:



  - Classe A: limite di 79 dBμV tra 0.15 MHz e 0.5 MHz; limite di 73 dBμV tra 0.5 MHz e 30 MHz.
  - Classe B: limite decrescente da 66 dBμV a 56 dBμV tra 0.15 MHz e 0.5 MHz; limite di 56 dBμV tra 0.5 MHz e 5 MHz; limite di 60 dBμV tra 5 MHz e 30 MHz.

Per la caratterizzazione sperimentale delle emissioni e dell'immunità si possono seguire due approcci metodologici:

1. **Approccio Pre-Compliance** → impiega strumentazione generica da laboratorio (oscilloscopio digitale, analizzatore di spettro, sonde di tensione e di corrente, sonde di campo vicino). Tale approccio è utilizzato durante le fasi di sviluppo e prototipazione per guidare il design.
2. **Approccio Full-Compliance** → richiede strumentazione specialistica (ricevitore EMI, rete di stabilizzazione LISN / AMN, reti di accoppiamento/disaccoppiamento CDN, generatori di disturbo), siti di prova dedicati (camera semi-anecoica), setup di misura normalizzati (disposizione dei cavi, lunghezza dei conduttori, posizionamento degli apparati) e procedure di prova standardizzate (impostazioni degli strumenti e metodi di misura). Questo approccio è l'unico valido ai fini dell'ottenimento della marcatura CE, obbligatoria per commercializzare il prodotto nel mercato europeo.


I principali standard internazionali di riferimento studiati per le misure di emissione e per i test di immunità sono le norme EN 55022 ed EN 61000-4-x.

1.3 Modellistica EMC

La modellistica EMC svolge diversi compiti essenziali nell'analisi e nella previsione dei disturbi:

- Caratterizzazione delle sorgenti (in particolare delle sorgenti non intenzionali).
- Valutazione dei disturbi condotti.
- Valutazione dei disturbi irradiati.
- Analisi dei transitori elettrici veloci e dei problemi di Signal Integrity.
- Analisi della risposta a impulsi di sovratensione (surge pulses).
- Modellazione della scarica elettrostatica (ESD).
- Valutazione dell'efficacia di schermatura (Shielding Effectiveness).
- Valutazione dell'immunità a campi incidenti.

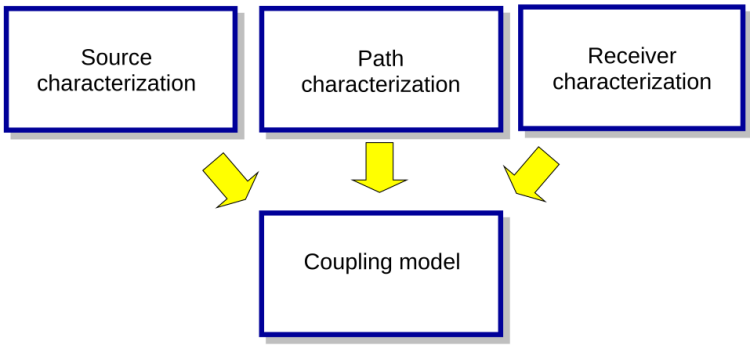La formalizzazione di un problema EMC prevede la caratterizzazione interconnessa di tre componenti:



In linea di principio, qualsiasi problema EMC può essere affrontato risolvendo il modello elettromagnetico completo, formulato mediante le equazioni di Maxwell complete:

$$\vec{E},\ \vec{D},\ \vec{H},\ \vec{B},\ \vec{J},\ \vec{S},\ \vec{P}$$


unite alle equazioni costitutive dei materiali e alle condizioni al contorno e iniziali. Tuttavia, tale approccio diventa impraticabile e insostenibile dal punto di vista del calcolo per i casi di interesse pratico: si rende pertanto indispensabile il ricorso a **modelli semplificati**.

L'approccio generale alla modellazione EMC si articola in quattro passi sequenziali:

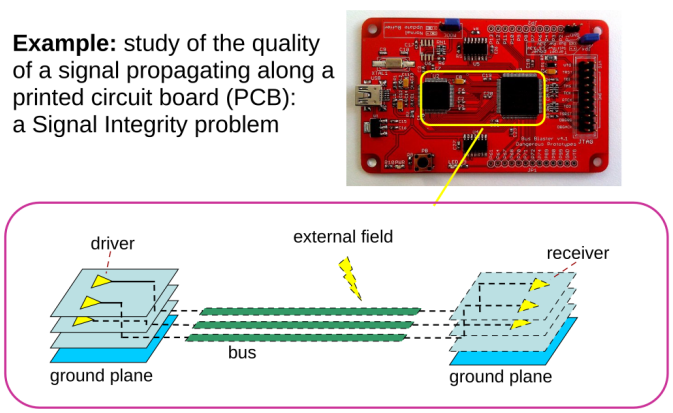
1. **STEP 1: Definizione del problema** → identificazione di tutte le interazioni elettromagnetiche tra le sottoparti del sistema, sia intenzionali che indesiderate.
2. **STEP 2: Segmentazione** → scomposizione del sistema complesso e identificazione dei sottosistemi o sottoparti che possono essere modellati in modo indipendente, trattandoli come multi-porte interagenti alle terminazioni.
3. **STEP 3: Modellazione dei singoli sottosistemi** → scelta del modello elettromagnetico più appropriato (analitico, numerico o sperimentale), caratterizzazione del sottosistema ai suoi terminali e sintesi di un multi-polo equivalente.
4. **STEP 4: Simulazione a livello di sistema** → risoluzione globale del sistema mediante l'interconnessione dei modelli multi-porta equivalenti sintetizzati per ciascun blocco.

Un esempio applicativo è costituito dallo studio della qualità di un segnale che si propaga lungo un circuito stampato (PCB), configurato come problema di Signal Integrity in presenza di un campo incidente esterno:


- **Definizione del problema**: il sistema comprende uno stadio pilota (driver), una linea di interconnessione (bus), un piano di massa sottostante, uno stadio ricevitore (receiver) e l'interazione con un campo elettromagnetico esterno.



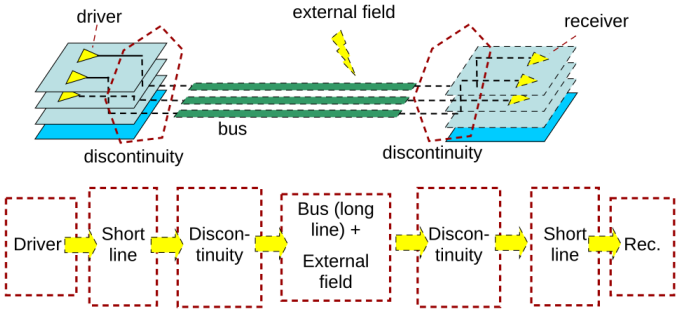- **Segmentazione in multi-porte**: il sistema viene scomposto nei seguenti blocchi elementari interagenti alle estremità:
  - Blocco Driver.
  - Blocco linea corta (Short line).
  - Blocco discontinuità geometrica.
  - Blocco bus (linea lunga) soggetto all'azione del campo esterno.
  - Blocco discontinuità geometrica.
  - Blocco linea corta (Short line).
  - Blocco ricevitore (Receiver).



- **Modellazione e sintesi**: ciascun blocco viene caratterizzato autonomamente ai propri terminali per generare il corrispondente circuito equivalente multi-porta, pronto per la successiva co-simulazione a livello di sistema.

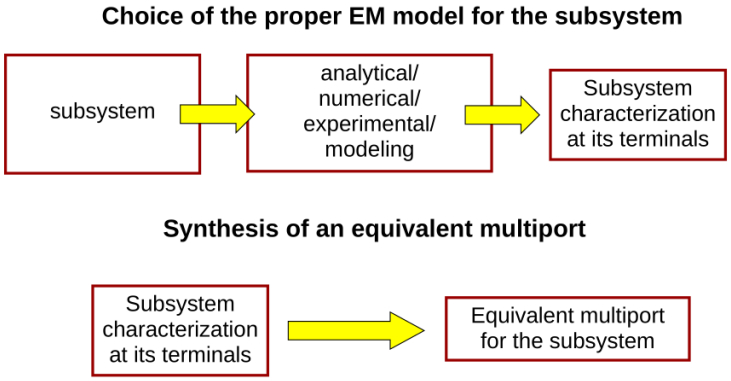

Capitolo 2

Modelli a parametri concentrati

2.1 Segnali elettrici nel dominio del tempo e della frequenza

Un segnale elettrico propagante lungo una struttura fisica varia sia nello spazio sia nel tempo. Nel caso ideale di un'**onda sinusoidale** che si propaga in un mezzo omogeneo privo di dispersione, il segnale manifesta una periodicità spaziale, con periodo pari alla lunghezza d'onda λ, e una periodicità temporale, con periodo T.

Le relazioni fondamentali che legano la frequenza f, il periodo T, la pulsazione ω e la lunghezza d'onda λ sono definite da:

$$\omega = 2\pi f$$

$$f = \frac{1}{T}$$


$$\lambda = \frac{v_p}{f}$$

In un mezzo dielettrico assimilabile allo spazio libero o all'aria, la velocità di fase v_p coincide con la velocità della luce nel vuoto $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s. La velocità della luce non è mai stata misurata sperimentalmente su una singola tratta di sola andata, ma su percorsi chiusi di andata e ritorno con riflessione su specchio; l'assunto di simmetria e isotropia della velocità lungo l'andata e il ritorno costituisce un'ipotesi fondamentale della relatività ristretta formulata da Albert Einstein, pienamente operativa e verificata nell'ingegneria applicata.

La lunghezza d'onda varia in proporzione inversa rispetto alla frequenza:

- 50 **Hz** $\rightarrow \lambda = 6000$ km, frequenza di rete elettrica e alimentatori.
- 30 **kHz** $\rightarrow \lambda = 10$ km, onde lunghe e disturbi condotti a bassa frequenza.
- 300 **kHz** $\rightarrow \lambda = 1$ km, linee di trasmissione regionali.
- 30 **MHz** $\rightarrow \lambda = 10$ m, transizione tra disturbi condotti e disturbi irradiati.
- 300 **MHz** $\rightarrow \lambda = 1$ m, insorgenza del campo irradiato significativo e soglia normativa.
- 3 **GHz** $\rightarrow \lambda = 10$ cm, dimensioni comparabili a schede a circuito stampato e dispositivi portatili.
- 30 **GHz** $\rightarrow \lambda = 1$ cm, microstrisce, package di circuiti integrati e frequenze millimetriche.

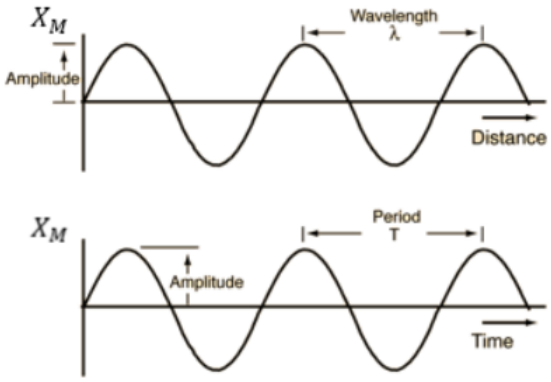Nell'intervallo compreso tra 30 MHz e 30 GHz, λ assume valori direttamente comparabili con le dimensioni geometriche delle interconnessioni e degli oggetti di impiego comune, in particolare linee elettriche ed elettroniche. La natura dei fenomeni dipende dal rapporto dimensionale tra la grandezza fisica dell'oggetto e la lunghezza d'onda.




Un segnale periodico $x(t)$ non sinusoidale di periodo T e frequenza fondamentale $f_0 = \frac{1}{T}$ può essere espresso in **serie di Fourier** come somma discreta della componente continua e delle armoniche sinusoidali a frequenze multiple intere di f_0:

$$x(t) = X_0 \sin(\varphi_0) + \sum_{n=1}^{\infty} X_n \sin(2\pi n f_0 t + \varphi_n) = \sum_{n=0}^{\infty} X_n \sin(2\pi n f_0 t + \varphi_n)$$


Lo spettro di un segnale periodico è discreto:

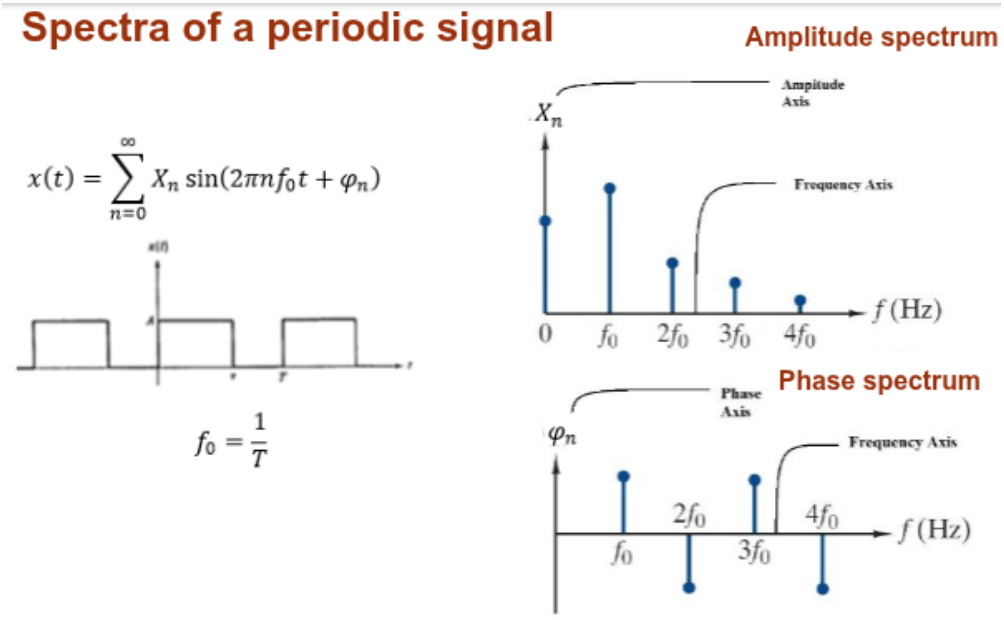- **Spettro di ampiezza** → sequenza a righe dei coefficienti X_n valutati alle frequenze discrete nf_0.
- **Spettro di fase** → sequenza a righe delle fasi iniziali φ_n associate a ciascuna riga spettrale alle frequenze nf_0.




Nei circuiti digitali reali, le commutazioni logiche, quali i treni di impulsi di clock per il trasferimento dati, presentano una forma d'onda trapezoidale con fronti di salita e di discesa non ripidi:

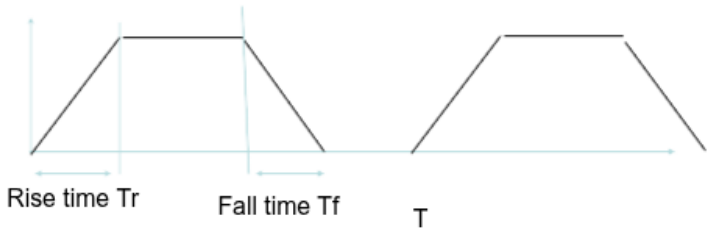- T_r → tempo di salita del segnale.
- T_f → tempo di discesa del segnale.
- T → periodo di ripetizione del segnale.



I parametri $1/T_r$ e $1/T_f$ individuano dove si colloca il contenuto spettrale significativo in alta frequenza: minore è il tempo di salita, più estese sono le armoniche ad alta frequenza prodotte dal segnale. Nell'analisi di un segnale di clock con frequenza fondamentale a 1 GHz, l'osservazione della sola fondamentale è insufficiente; per evitare la distorsione del segnale campionato, occorre acquisire almeno fino alla settima o nona armonica, corrispondente a 7 GHz − 9 GHz, richiedendo oscilloscopi di misura commerciali dotati di una banda passante di almeno 10 GHz.

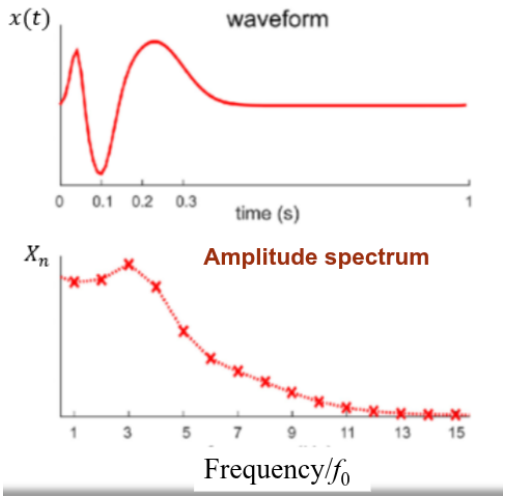
Nel caso di un segnale aperiodico generico, lo sviluppo a righe discrete si generalizza nell'integrale della **trasformata di Fourier**: lo spettro di un segnale non periodico è continuo lungo l'asse delle frequenze.



La **banda di un segnale** individua l'intervallo di frequenze che racchiude le componenti spettrali dominanti. La definizione a 3 dB identifica l'intervallo:

$$B = f_H - f_L$$

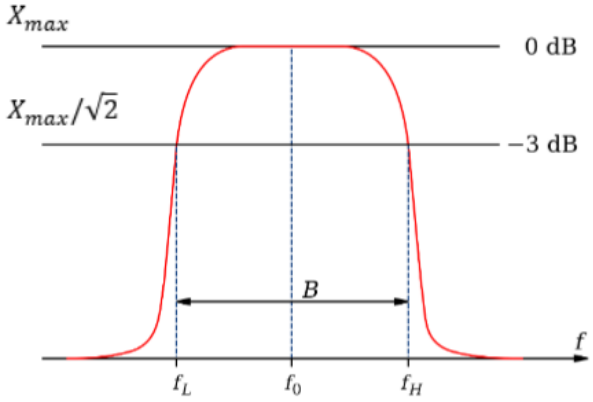in cui l'ampiezza dello spettro si mantiene superiore a $X_{\max}/\sqrt{2} \approx 0.707\, X_{\max}$, corrispondente a un'attenuazione di -3 dB.



Per gestire ampiezze caratterizzate da estesi ordini di grandezza, dal microvolt alle centinaia di volt, e frequenze nell'intervallo delle microonde, si impiega la **scala logaritmica in decibel**:

$$V_{\text{dB,REF}} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_X}{V_{\text{REF}}} \right)$$

$$I_{\text{dB,REF}} = 20 \log_{10} \left(\frac{I_X}{I_{\text{REF}}} \right)$$


$$P_{\text{dB,REF}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_X}{P_{\text{REF}}} \right)$$

- $V_{\mathbf{REF}} \rightarrow$ tensione di riferimento, espressa in volt.
- $V_X \rightarrow$ tensione in scala lineare, espressa in volt.
- $I_{\mathbf{REF}} \rightarrow$ corrente di riferimento, espressa in ampere.
- $I_X \rightarrow$ corrente in scala lineare, espressa in ampere.
- $P_{\mathbf{REF}} \rightarrow$ potenza di riferimento, espressa in watt.
- $P_X \rightarrow$ potenza in scala lineare, espressa in watt.

Il coefficiente per la potenza è 10 anziché 20 poiché la potenza elettrica dipende dal quadrato della tensione o della corrente ($P \propto V^2$ oppure $P \propto I^2$); per le proprietà dei logaritmi, l'esponente quadratico diviene un fattore 2 moltiplicativo che, applicato a 10, garantisce la coerenza della scala.

Nei diagrammi di Bode, le pendenze asintotiche caratteristiche assumono i valori seguenti:

- 0 **dB/decade** $\rightarrow$ andamento costante indipendente dalla frequenza.
- $+20$ **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale alla frequenza f, tipico del comportamento differenziatore o induttivo.
- -20 **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale a $1/f$, corrispondente a un decadimento lineare con la frequenza, tipico del comportamento integratore o capacitivo.
- $+40$ **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale al quadrato della frequenza f^2.
- -40 **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale a $1/f^2$, corrispondente a un decadimento con il quadrato della frequenza.
- $+10$ **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale alla radice quadrata della frequenza $\sqrt{f}$.
- -10 **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale a $1/\sqrt{f}$, tipico dell'attenuazione introdotta dall'effetto pelle nei conduttori ad alta frequenza.

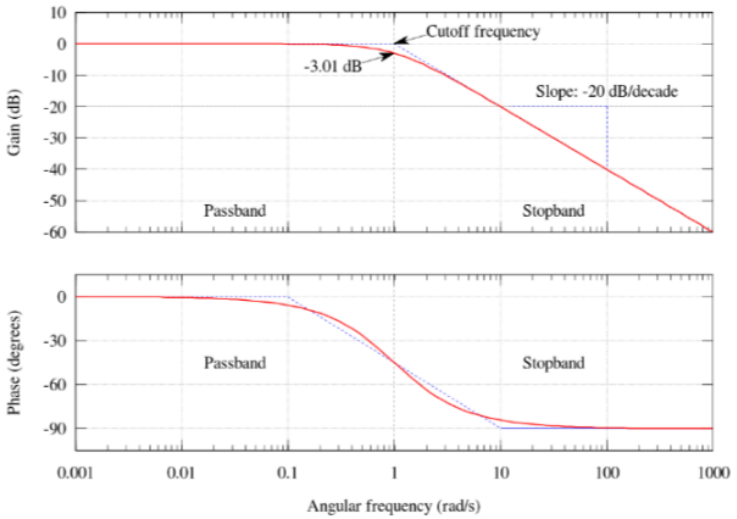

2.2 Filtraggio e risposta in frequenza dei sistemi lineari


Un filtro, rappresentabile come sistema lineare tempo-invariante, è caratterizzato dalla funzione di trasferimento $H(f)$ o dalla risposta all'impulso $h(t)$. La relazione ingresso-uscita nel dominio della frequenza è un prodotto algebrico:

$$Y(f) = H(f) \cdot X(f)$$

A tale relazione corrisponde nel dominio temporale l'integrale di convoluzione:

$$y(t) = h(t) * x(t)$$

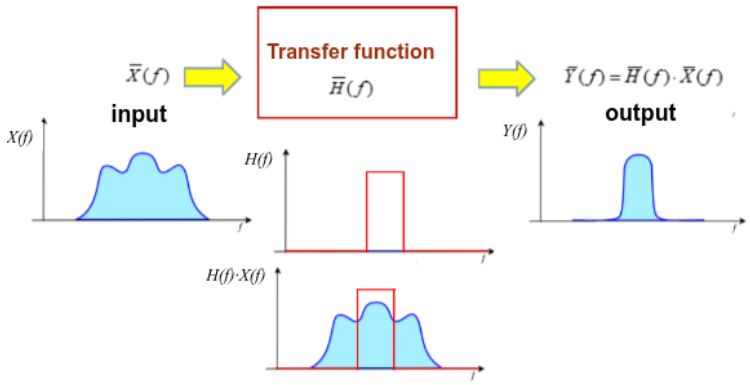Operare nel dominio della frequenza semplifica l'analisi evitando la convoluzione temporale.




I filtri si suddividono in due classi:


- **Filtro ideale** → presenta guadagno unitario costante nella banda passante, attenuazione infinita nelle bande interdette e transizioni a gradino a pendenza infinita. Tale filtro non è realizzabile con componenti analogici discreti per vincoli di causalità; è realizzabile numericamente tramite elaborazione digitale su segnali campionati.
- **Filtro reale** → realizzato con componenti circuitali fisici, presenta un'attenuazione progressiva e continua attorno alla frequenza di taglio a 3 dB.

Le configurazioni fondamentali dei filtri comprendono:

- **Filtro passa-basso** → trasmette le frequenze inferiori alla frequenza di taglio attenuando le frequenze superiori.
- **Filtro passa-alto** → trasmette le frequenze superiori alla frequenza di taglio attenuando le frequenze inferiori.
- **Filtro passa-banda** → trasmette le frequenze comprese tra due frequenze di taglio attenuando quelle esterne.
- **Filtro arresta-banda** → attenua le frequenze comprese nella banda d'arresto trasmettendo quelle inferiori e superiori.

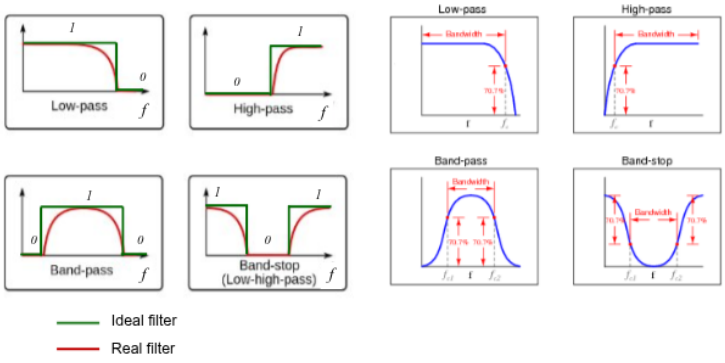

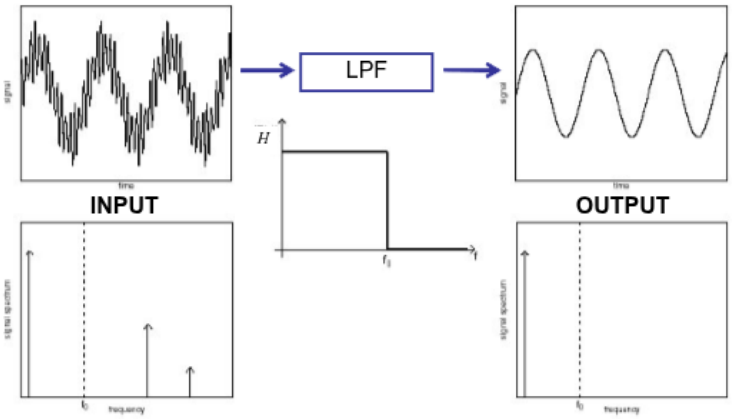L'applicazione di un filtro passa-basso elimina i disturbi ad alta frequenza, determinando un'apparente riduzione del disordine del segnale. Tale riduzione non viola il secondo principio della termodinamica poiché la diminuzione locale di entropia è permessa dall'informazione a priori iniettata nel sistema dal progettista in merito alla banda utile del segnale.



La **legge di Ohm in regime sinusoidale** è espressa in termini fasoriali da:

$$\bar{V} = \dot{Z}\bar{I}$$

I parametri ideali dei componenti elementari presentano le impedenze seguenti:

- **Resistore** → resistenza nominale R [Ω], con impedenza puramente reale $\dot{Z} = R$.
- **Condensatore** → capacità nominale C [F], con impedenza $\dot{Z} = \frac{1}{j\omega C}$ e modulo:


  $$|\dot{Z}(\omega)| = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

  Per $\omega \to 0$ l'impedenza tende a infinito, realizzando un comportamento a circuito aperto; per $\omega \to \infty$ l'impedenza tende a zero, realizzando un comportamento a cortocircuito.

- **Induttore** → induttanza nominale L [H], con impedenza $\dot{Z} = j\omega L$ e modulo:


  $$|\dot{Z}(\omega)| = \omega L = 2\pi f L$$

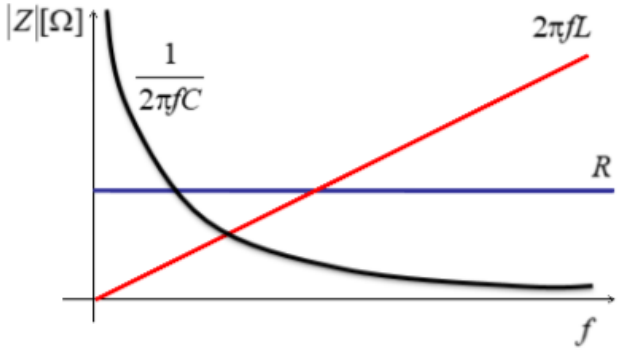  Per $\omega \to 0$ l'impedenza tende a zero, realizzando un comportamento a cortocircuito; per $\omega \to \infty$ l'impedenza tende a infinito, realizzando un comportamento a circuito aperto.




Nelle connessioni di impedenze:

- **Connessione serie** → due impedenze $\dot{Z}_1$ e $\dot{Z}_2$ sono percorse dalla corrente $\bar{I}_{tot}$, con tensione complessiva $\bar{V}_{tot} = \bar{V}_1 + \bar{V}_2$. Se $|\dot{Z}_1| \ll |\dot{Z}_2|$, l'impedenza $\dot{Z}_1$ è trascurabile e si ha $\bar{V}_2 \approx \bar{V}_{tot}$.
- **Connessione parallelo** → due impedenze $\dot{Z}_1$ e $\dot{Z}_2$ sono sottoposte alla tensione $\bar{V}_{tot}$, con corrente complessiva $\bar{I}_{tot} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$. Se $|\dot{Z}_1| \gg |\dot{Z}_2|$, l'impedenza $\dot{Z}_1$ è trascurabile e si ha $\bar{I}_2 \approx \bar{I}_{tot}$.

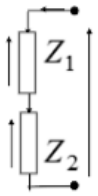

Z_1 negligible if $|Z_1| \ll |Z_2| \rightarrow \bar{V}_2 \sim \bar{V}_{tot}$

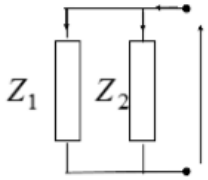

Z_1 negligible if $|Z_1| \gg |Z_2| \rightarrow \bar{I}_2 \sim \bar{I}_{tot}$

Vediamo di seguito, un **esempio di filtro passa-basso** realizzato con un RC serie, in cui la tensione di ingresso $\bar{V}_i(\omega)$ alimenta il ramo serie di R e C, con tensione di uscita $\bar{V}_o(\omega)$ prelevata ai capi di C:

$$\bar{H}(\omega) = \frac{\bar{V}_o(\omega)}{\bar{V}_i(\omega)} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Il modulo della funzione di trasferimento è:

$$H(\omega) = |\bar{H}(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$


Alla pulsazione di taglio a -3 dB:


$$\omega_{3\text{dB}} = \frac{1}{RC}$$

il modulo vale:

$$H(\omega_{3\text{dB}}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \implies H_{\text{dB}} = -3 \text{ dB}$$

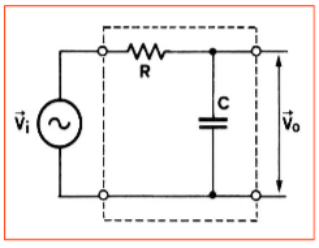La banda passante a 3 dB coincide con $\omega_{3\text{dB}} = \frac{1}{RC}$.



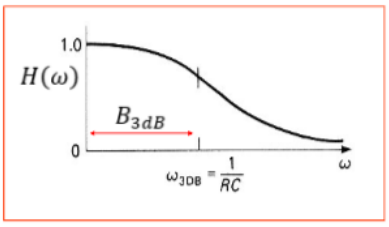

Nel **filtro passa-banda RLC serie**, una maglia chiusa racchiude un generatore $\bar{V}_{in}(\omega)$, un condensatore C, un induttore L e un resistore R, con tensione d'uscita $\bar{V}_{out}(\omega)$ prelevata ai capi del resistore R:

$$\bar{H}(\omega) = \frac{\bar{V}_{out}(\omega)}{\bar{V}_{in}(\omega)} = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC}\right)}$$

Il modulo della risposta in frequenza è:

$$H(\omega) = |\bar{H}(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC}\right)^2}}$$

La condizione di risonanza si realizza all'annullarsi della reattanza totale della maglia:

$$\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC} = 0 \iff \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

La pulsazione di risonanza è:

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Alla risonanza, la funzione di trasferimento assume modulo unitario:

$$H(\omega_r) = 1$$


Il fattore di merito Q_f del circuito è definito da:


$$Q_f = \frac{\omega_r L}{R} = \frac{1}{\omega_r RC}$$

La larghezza di banda passante a 3 dB è determinata da:

$$B_{3\text{dB}} = \frac{\omega_r}{Q_f}$$

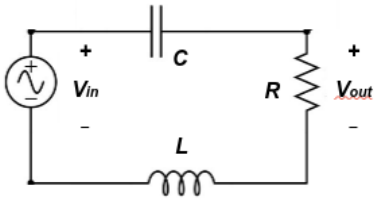All'aumentare del fattore di merito Q_f, corrispondente a valori decrescenti della resistenza dissipativa R, la curva di risposta spettrale mostra un picco più stretto ed una banda passante ridotta, determinando una maggiore selettività del filtro.



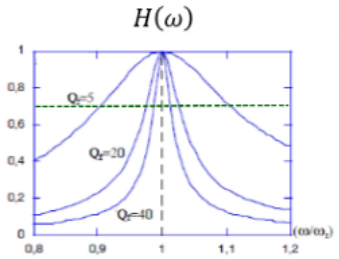

2.3 Criteri di scelta tra modelli a parametri concentrati e modelli a parametri distribuiti

La formulazione elettromagnetica delle interconnessioni si articola in due modelli:


- **Modello a parametri concentrati** → assume che la tensione e la corrente siano definite univocamente ai morsetti del componente e che il tempo di propagazione dell'onda elettromagnetica lungo le dimensioni fisiche della struttura sia trascurabile rispetto ai tempi caratteristici del segnale.
- **Modello a parametri distribuiti** → si adotta quando la propagazione non è istantanea, richiedendo la descrizione spaziale continua mediante le equazioni delle linee di trasmissione o le equazioni di Maxwell complete.

La scelta tra i due modelli dipende dal fatto che la dimensione fisica dell'oggetto sia o meno paragonabile alla lunghezza d'onda λ.


Si identificano quattro regimi elettromagnetici fondamentali:

- **DC → regime stazionario** a frequenza nulla ($f = 0$), privo di variazioni temporali e di effetti propagativi; modellazione mediante sole resistenze pure dissipative.

- **EQS → regime elettro-quasi-statico** alle frequenze intermedie con propagazione trascurabile; dominano le cariche elettriche e l'accoppiamento reciproco è principalmente capacitivo, modellato con ammettenze in parallelo $Y(\omega)$ e resistenze.
- **MQS → regime magneto-quasi-statico** alle frequenze intermedie con propagazione trascurabile; dominano le correnti elettriche e l'accoppiamento reciproco è principalmente induttivo, modellato con impedenze in serie $Z(\omega)$ e resistenze.
- **FW → full wave** ad alte frequenze; lo scambio dinamico continuo tra campo elettrico e campo magnetico rende dominanti i ritardi di propagazione, imponendo modelli a parametri distribuiti.

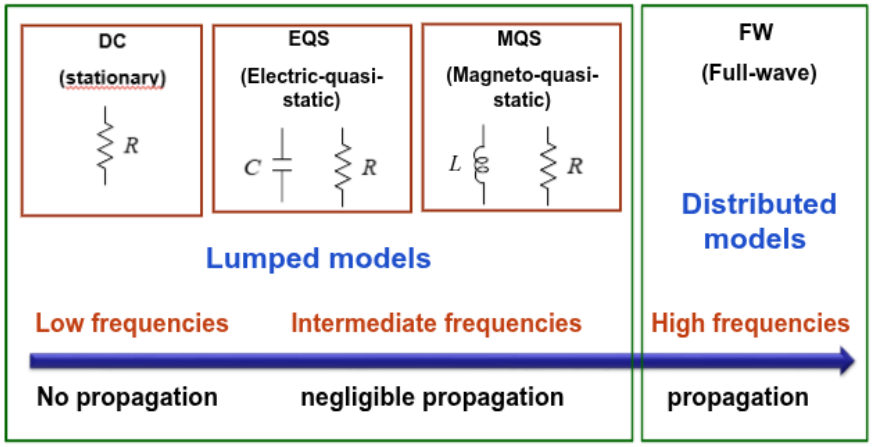

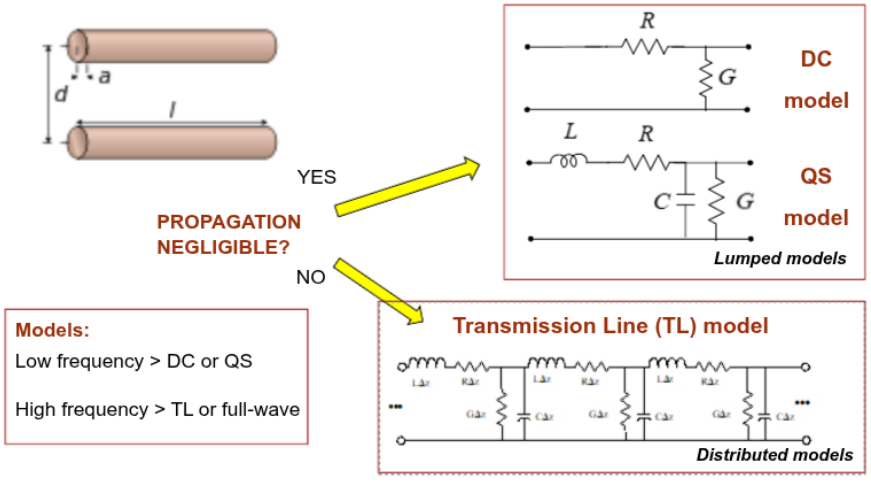Considerando una linea bifilare formata da due conduttori cilindrici paralleli di raggio a, interasse d e lunghezza l:



- Se la propagazione è trascurabile (basse frequenze, circuito elettricamente corto):
  - Nel modello DC: una resistenza serie R sul conduttore superiore e una conduttanza in parallelo G dovuta alle perdite nel dielettrico interposto tra i due conduttori.
  - Nel modello QS: un'induttanza serie L e una resistenza serie R lungo il conduttore, associate a una capacità trasversale C e una conduttanza trasversale G in parallelo tra i conduttori.
- Se la propagazione non è trascurabile (alte frequenze, circuito elettricamente lungo):
  - Modello a parametri distribuiti: modello della linea di trasmissione basato sulle equazioni dei telegrafisti con parametri distribuiti per unità di lunghezza o formulazioni full-wave.


Il criterio quantitativo per la scelta tra modelli concentrati e distribuiti si basa sulla lunghezza elettrica ed è articolato nelle seguenti fasi:

1. Determinazione della dimensione geometrica massima del sistema, indicata con $l_{\max}$.
2. Identificazione della massima frequenza significativa del segnale, indicata con $f_{\max}$.
3. Calcolo della minima lunghezza d'onda associata:

$$\lambda_{\min} = \frac{v_p}{f_{\max}}$$

   essendo v_p la velocità di fase nel mezzo di propagazione.
4. Confronto tra la dimensione fisica $l_{\max}$ e la soglia critica:

$$\frac{\lambda_{\min}}{10}$$

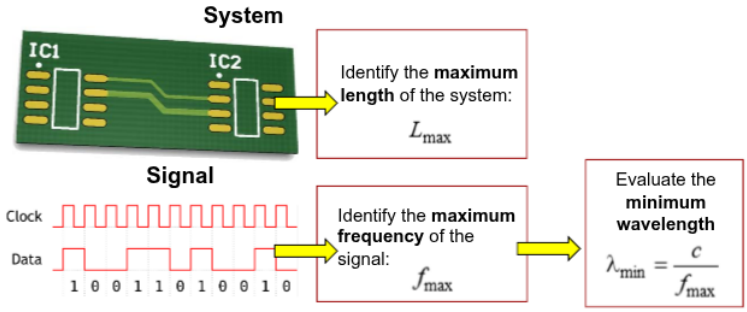


Le condizioni discriminanti sono:

- Se $l_{\max} < \frac{\lambda_{\min}}{10}$, il circuito è elettricamente corto $\rightarrow$ gli effetti propagativi sono trascurabili e i modelli a parametri concentrati sono applicabili.
- Se $l_{\max} \geq \frac{\lambda_{\min}}{10}$, il circuito è elettricamente lungo $\rightarrow$ gli effetti di propagazione sono significativi e richiedono modelli a parametri distribuiti.

La relatività della definizione di alta o bassa frequenza emerge dal confronto tra due casi applicativi di esempio riportati di seguito:

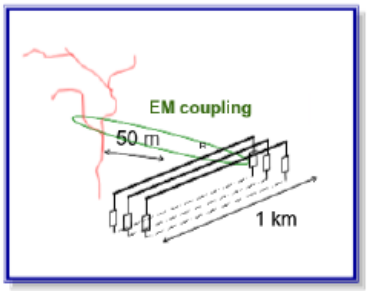- **Sovratensioni indotte da fulmine indiretto su linea aerea di potenza**:




  - Banda del segnale: $f \approx 1$ MHz.
  - Velocità di propagazione: $v_p = c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s.
  - Lunghezza d'onda: $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{10^6 \text{ Hz}} = 300$ m.
  - Lunghezza tipica del percorso esposto: $l = 1$ km $= 1000$ m.

– Rapporto dimensionale:

$$l = 3.33\,\lambda \gg \frac{\lambda}{10}$$

Il circuito è elettricamente lungo; alla frequenza di 1 MHz il sistema si trova in regime distribuito e impone la modellazione mediante equazioni dei telegrafisti per calcolare le sovratensioni indotte dalla scarica atmosferica caduta a breve distanza, ad esempio a 50 m.

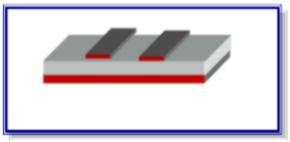- **Signal Integrity su microstriscia di circuito stampato**:



– Banda del segnale: $f \approx 20$ GHz.

– Velocità di propagazione su substrato dielettrico: $v_p \approx 1.7 \cdot 10^8$ m/s.

– Lunghezza d'onda: $\lambda = \frac{v_p}{f} \approx 10.5$ mm.

– Lunghezza di accoppiamento tra piste adiacenti: $l = 1$ mm.

– Rapporto dimensionale:

$$l \approx 0.09\,\lambda < \frac{\lambda}{10}$$

Il circuito è elettricamente corto; alla frequenza di 20 GHz la dimensione millimetrica consente di trattare l'accoppiamento tra piste vicine mediante parametri concentrati EQS o MQS. Se la pista attraversa l'intera scheda per una lunghezza di 20 cm, essa diviene elettricamente lunga rispetto a $\lambda = 10.5$ mm, richiedendo il modello a linea di trasmissione.

2.4 Modellazione ad alta frequenza dei componenti reali

Nelle condizioni nominali a bassa frequenza, nell'intervallo $0-10$ MHz, i componenti passivi operano secondo i modelli ideali dell'elettrotecnica. Nelle prove prescritte dalle norme di compatibilità elettromagnetica, quali le misure di emissione irradiata condotte tra 30 MHz e 1 GHz, le strutture fisiche e i reofori introducono parametri parassiti che alterano la risposta in frequenza.

2.4.1 Resistore reale ed effetti parassiti


Un resistore commerciale presenta parametri parassiti legati alla geometria e ai reofori:




- $R \rightarrow$ resistenza nominale del componente.
- $L_{\mathbf{lead}} \rightarrow$ induttanza parassita dei reofori metallici.
- $C_{\mathbf{lead}} \rightarrow$ capacità parassita tra i reofori esterni.
- $C_{\mathbf{par}} \rightarrow$ capacità parassita interna, indicata anche come C_{leakage}, associata all'avvolgimento del corpo resistivo o alle correnti di dispersione interne.

I modelli circuitali equivalenti si distinguono in:

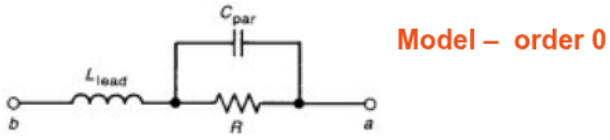- **Modello di ordine 0** → circuito comprendente l'induttanza dei reofori L_{lead} in serie al parallelo tra la resistenza nominale R e la capacità parassita interna C_{par}.



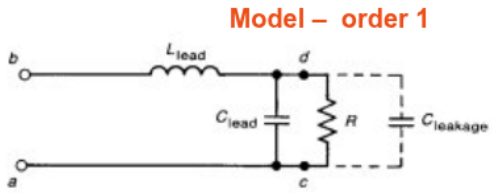
- **Modello di ordine 1** → modello più complesso che include esplicitamente la capacità parassita tra i morsetti esterni C_{lead} in parallelo alla serie di L_{lead} con la resistenza R e la capacità interna distribuita C_{leakage}.



L'impedenza analitica $\hat{Z}(j\omega)$ del modello di ordine 0 è:

$$\hat{Z}(j\omega) = j\omega L_{\text{lead}} + \frac{R}{1 + j\omega RC_{\text{par}}} = L_{\text{lead}} \frac{\frac{1}{L_{\text{lead}}C_{\text{par}}} - \omega^2 + j\frac{\omega}{RC_{\text{par}}}}{j\omega + \frac{1}{RC_{\text{par}}}}$$

L'andamento del modulo dell'impedenza $|\hat{Z}(f)|$ in funzione della frequenza presenta tre regioni asintotiche:

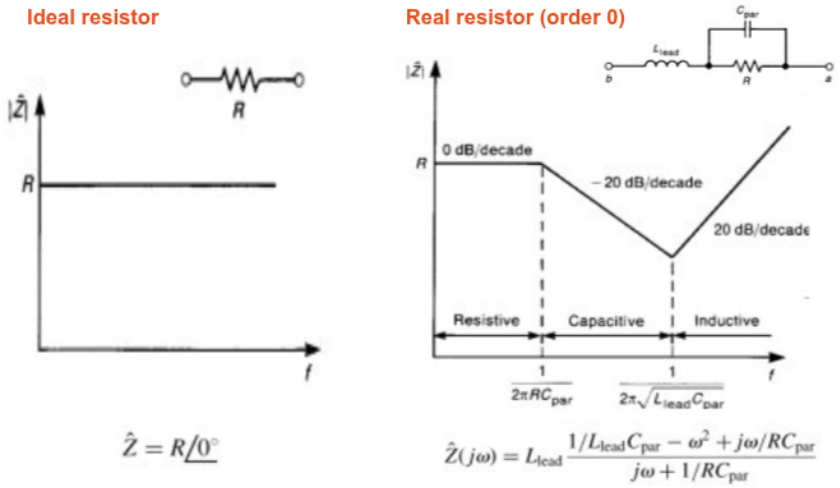

1. **Regione resistiva** → a basse frequenze ($f < f_1$), il modulo è costante e pari alla resistenza nominale:
$$|\hat{Z}| = R$$
con pendenza asintotica di 0 dB/decade.

2. **Regione capacitiva** → al di sopra della prima frequenza caratteristica:
$$f_1 = \frac{1}{2\pi RC_{\text{par}}}$$
la capacità parassita C_{par} cortocircuita progressivamente la resistenza R; il modulo dell'impedenza decresce linearmente con la frequenza con pendenza di -20 dB/decade.

3. **Regione induttiva** → oltre la frequenza di risonanza:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\text{lead}}C_{\text{par}}}}$$

l'induttanza parassita dei reofori L_{lead} diviene dominante; il modulo cresce linearmente con la frequenza con una pendenza di +20 dB/decade.

2.4.2 Condensatore Reale e Frequenza di Risonanza Serie


La struttura reale di un condensatore presenta parametri parassiti associati alle armature metalliche, al dielettrico e ai reofori:




- C → capacità nominale del componente.
- $L_{\textbf{lead}}$ → induttanza parassita dei reofori di collegamento.
- $C_{\textbf{lead}}$ → capacità parassita presente tra i reofori esterni.
- $R_{\textbf{plate}}$ → resistenza parassita delle armature metalliche.
- $R_{\textbf{diel}}$ → resistenza di dispersione del dielettrico dovuta alle correnti di fuga.
- R_s → resistenza serie equivalente, che sintetizza in un unico elemento dissipativo le perdite ohmiche delle armature e del dielettrico.

I modelli circuitali equivalenti comprendono:

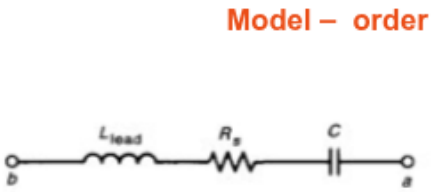- **Modello di ordine 0** → circuito RLC serie formato dalla capacità nominale C, dall'induttanza parassita dei reofori L_{lead} e dalla resistenza serie equivalente R_s.



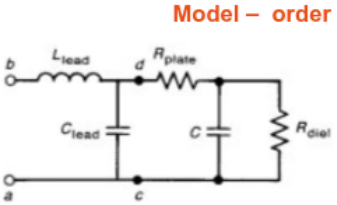
- **Modello di ordine 1** → circuito comprendente l'induttanza L_{lead}, la capacità tra i reofori C_{lead}, la resistenza delle armature R_{plate} e la resistenza R_{diel} posta in parallelo alla capacità nominale C.



L'espressione dell'impedenza per il modello di ordine 0 è:

$$\hat{Z}_C(j\omega) = R_s + j\left(\omega L_{\text{lead}} - \frac{1}{\omega C}\right)$$

L'andamento del modulo dell'impedenza $|\hat{Z}(f)|$ manifesta una caratteristica curva a V articolata in tre regioni sequenziali:

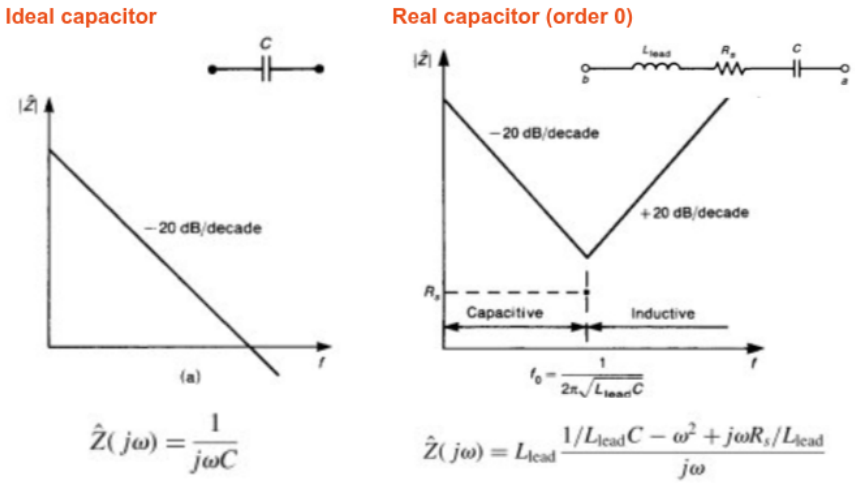

1. **Regione capacitiva** → a frequenze inferiori alla risonanza ($f < f_0$), prevale la capacità nominale C; il modulo dell'impedenza decresce all'aumentare della frequenza con pendenza pari a -20 dB/decade.
2. **Frequenza di autorisonanza serie** → alla frequenza:

   $$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\text{lead}}C}}$$

   la reattanza induttiva compensa esattamente la reattanza capacitiva:

   $$\omega L_{\text{lead}} = \frac{1}{\omega C}$$

   La parte reattiva dell'impedenza si annulla e il modulo raggiunge il minimo assoluto, coincidendo con la sola resistenza serie equivalente:

   $$|\hat{Z}(f_0)| = R_s$$

3. **Regione induttiva** → per frequenze superiori alla risonanza ($f > f_0$), l'induttanza dei reofori L_{lead} prevale sulla capacità nominale; il modulo dell'impedenza cresce con pendenza asintotica di $+20$ dB/decade. Al di sopra di f_0, il componente cessa di operare come condensatore e assume a tutti gli effetti un comportamento induttivo.

2.4.3 Induttore Reale e Frequenza di Antirisonanza Parallelo

Un induttore reale, realizzato tramite spire conduttrici in rame avvolte su un supporto, manifesta parametri parassiti dovuti alla resistività del filo e all'accoppiamento capacitivo tra spire contigue:




- L → induttanza nominale dell'avvolgimento.
- $R_{\textbf{par}}$ → resistenza parassita ohmica del filo di rame delle spire.
- $C_{\textbf{par}}$ → capacità parassita distribuita inter-spira presente tra le spire affiancate.

- $L_{\text{lead}} \rightarrow$ induttanza parassita dei terminali esterni.
- $C_{\text{lead}} \rightarrow$ capacità parassita tra i morsetti esterni.


A bassa frequenza e in corrente continua ($f = 0$), il modello classico dell'induttore fallisce: l'impedenza non è nulla, ma converge al valore finito della resistenza ohmica del filo di rame R_{par}.

I modelli circuitali equivalenti si articolano in:

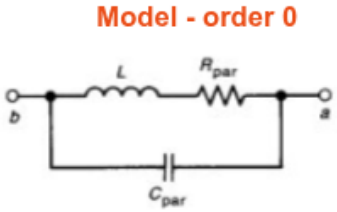- **Modello di ordine 0** $\rightarrow$ ramo serie costituito dall'induttanza nominale L e dalla resistenza parassita dell'avvolgimento R_{par}, collegato in parallelo con la capacità parassita inter-spira C_{par}.



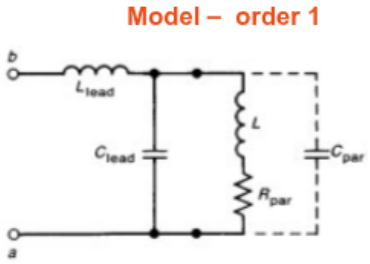
- **Modello di ordine 1** $\rightarrow$ circuito comprensivo dell'induttanza L_{lead} e della capacità parassita C_{lead} dei terminali esterni poste a monte della cella $L - R_{\text{par}} - C_{\text{par}}$.




L'espressione analitica dell'impedenza per il modello di ordine 0 è:

$$\hat{Z}_L(j\omega) = \frac{(R_{\text{par}} + j\omega L)\frac{1}{j\omega C_{\text{par}}}}{R_{\text{par}} + j\omega L + \frac{1}{j\omega C_{\text{par}}}} = R_{\text{par}} \frac{1 + j\frac{\omega L}{R_{\text{par}}}}{1 - \omega^2 L C_{\text{par}} + j\omega R_{\text{par}} C_{\text{par}}}$$

L'andamento del modulo dell'impedenza $|\hat{Z}(f)|$ manifesta un profilo a campana:

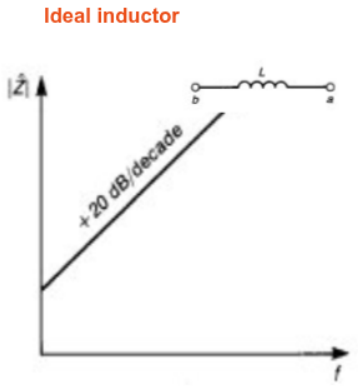

$$\hat{Z}_L = j\omega L$$

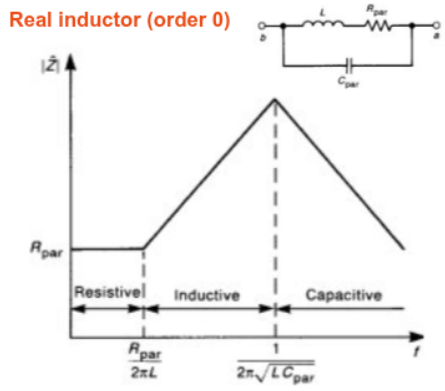

$$\hat{Z}_L(j\omega) = R_{\text{par}} \frac{1 + j\omega L/R_{\text{par}}}{1 - \omega^2 L C_{\text{par}} + j\omega R_{\text{par}} C_{\text{par}}}$$

1. **Regione resistiva in continua** $\rightarrow$ per $f < f_1$, dove:

$$f_1 = \frac{R_{\text{par}}}{2\pi L}$$

l'impedenza è dominata dalla resistenza ohmica dell'avvolgimento ed è costante:

$$|\hat{Z}| = R_{\text{par}}$$

con pendenza asintotica di 0 dB/decade.

2. **Regione induttiva** → nell'intervallo $f_1 < f < f_r$, la reattanza dell'induttanza L prevale su R_{par}; l'impedenza cresce linearmente con la frequenza con pendenza di +20 dB/decade.
3. **Frequenza di antirisonanza parallelo** → alla frequenza:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\text{par}}}}$$

il parallelo tra l'induttanza e la capacità inter-spira genera una risonanza parallelo in cui il modulo dell'impedenza raggiunge il suo valore massimo.

4. **Regione capacitiva** → per frequenze superiori all'antirisonanza ($f > f_r$), la corrente fluisce prevalentemente attraverso la capacità distribuita inter-spira C_{par}; l'impedenza decresce all'aumentare della frequenza con pendenza di −20 dB/decade. L'induttore cessa di comportarsi da induttore e assume un comportamento capacitivo.

2.4.4 Indicazioni pratiche per i datasheet e la simulazione


La scelta tra il modello equivalente di ordine 0 e quello di ordine 1 dipende dall'estensione dell'intervallo di frequenza operativo e dal livello di precisione richiesto dall'analisi di compatibilità elettromagnetica.

I costruttori di componenti elettronici forniscono nei datasheet i valori numerici dei parametri parassiti oppure le curve sperimentali dell'impedenza $|\hat{Z}(f)|$ misurate fino ad alcuni gigahertz mediante analizzatori di impedenza o analizzatori di reti vettoriali. Nelle simulazioni circuitali condotte con programmi quali SPICE, LTspice o MATLAB, l'inclusione dei parametri parassiti dei modelli di ordine superiore è indispensabile per diagnosticare risonanze indesiderate ed emissioni condotte o irradiate non previste nei modelli ideali.

Capitolo 3

Modelli per le Emissioni Condotte

L'emissione condotta identifica qualsiasi disturbo elettromagnetico in grado di propagarsi lungo strutture di interconnessione metalliche, quali le linee di alimentazione elettrica e le linee di trasmissione dati. A differenza delle emissioni irradiate, che si propagano nello spazio tridimensionale sotto forma di campi elettromagnetici liberi, le emissioni condotte viaggiano confinate all'interno dei conduttori fisici e si iniettano direttamente nella rete di distribuzione elettrica, potendo alterare il funzionamento di altri apparati connessi alla medesima infrastruttura.

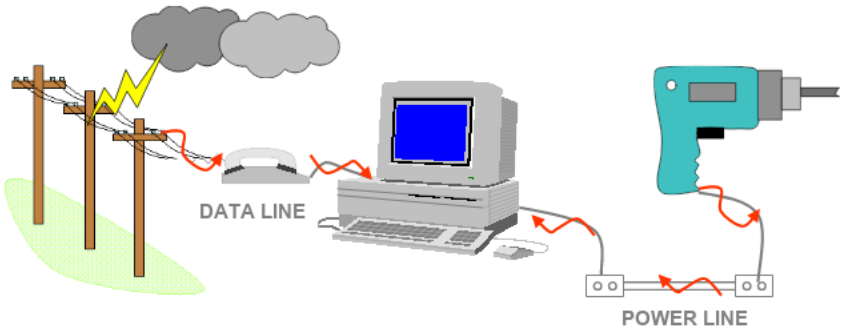

L'intervallo di frequenza standard normato per la caratterizzazione delle emissioni condotte è compreso tra 150 kHz e 30 MHz. La procedura per la verifica della conformità elettromagnetica si articola in due fasi sequenziali:

1. Misurazione della tensione di disturbo presente ai capi dei conduttori di interconnessione, quantificata in decibel microvolt.
2. Confronto dello spettro di tensione misurato con la maschera di limite imposta dalle normative vigenti in base alla destinazione d'uso dell'apparato.

La quantificazione logaritmica della tensione di disturbo è definita dalla relazione:


$$V_{\mathrm{dB}\mu\mathrm{V}} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{\mathrm{misurata}}}{1\ \mu\mathrm{V}} \right)$$

dove V_{misurata} rappresenta il valore efficace della tensione di rumore espresso in microvolt.

Le **norme internazionali CISPR 22 e FCC Part 15 Subpart J** prescrivono due classi di certificazione, a ciascuna delle quali corrisponde una specifica maschera limite di emissione valutata con rivelatore a quasi-picco:

- **Classe A**, applicabile ad apparati destinati ad ambienti commerciali e industriali: prevede limiti meno restrittivi, con una soglia massima pari a 79 dBμV nella banda compresa tra 150 kHz e 500 kHz, e pari a 73 dBμV nella banda compresa tra 500 kHz e 30 MHz.

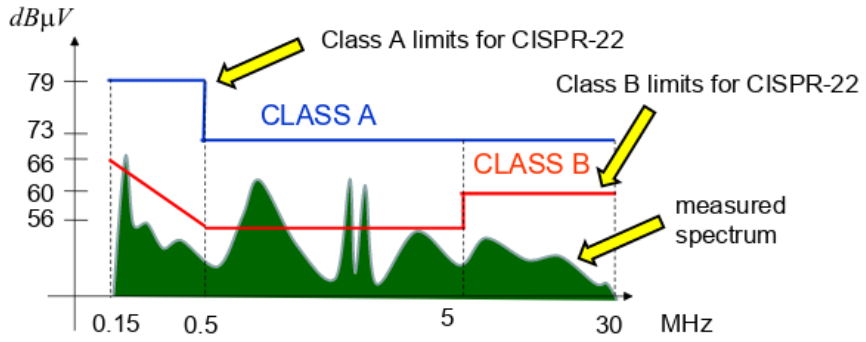
- **Classe B**, applicabile ad apparati destinati ad ambienti residenziali e domestici: impone vincoli più stringenti a tutela della rete civile, con un limite che parte da 66 dBμV a 150 kHz e decresce linearmente con il logaritmo della frequenza fino a 56 dBμV a 500 kHz, si mantiene costante a 56 dBμV nell'intervallo compreso tra 500 kHz e 5 MHz, e si stabilizza a 60 dBμV tra 5 MHz e 30 MHz.



Il contenimento delle emissioni condotte entro la soglia di Classe B costituisce il requisito di progetto prioritario per gli apparati commerciali.

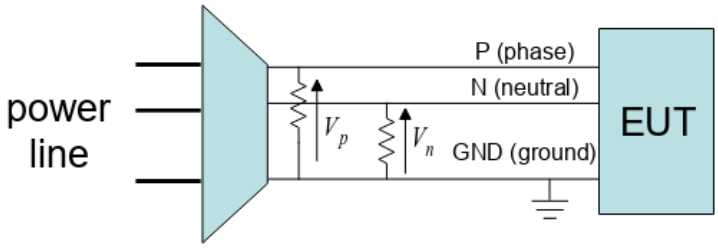3.1 Misurazione delle emissioni condotte

La misurazione delle emissioni condotte richiede la determinazione delle tensioni di disturbo presenti sulla linea di fase V_P e sulla linea di neutro V_N, rilevate su resistori puri da 50 Ω rispetto al conduttore di protezione a massa. La medesima configurazione si applica a qualunque altra linea di interconnessione, incluse le linee di trasmissione dati.




L'esecuzione di tale misura direttamente sulla rete di alimentazione presenta due criticità fondamentali:

- **Dipendenza dall'impedenza di linea** → l'impedenza interna della rete di distribuzione non presenta un valore noto né costante, variando continuamente in funzione dell'ora del giorno, della lunghezza delle tratte di cavo e degli altri carichi collegati all'impianto; di conseguenza, la tensione di disturbo misurata ai morsetti dell'EUT varierebbe in modo non ripetibile tra diversi laboratori di prova.
- **Presenza di rumore di fondo esterno** → la tensione rilevata ai morsetti includerebbe non solo i disturbi originati internamente dall'EUT, ma anche il rumore condotto proveniente dalla rete elettrica esterna e dalla cabina di trasformazione, impedendo di caratterizzare in modo univoco il dispositivo sotto esame.

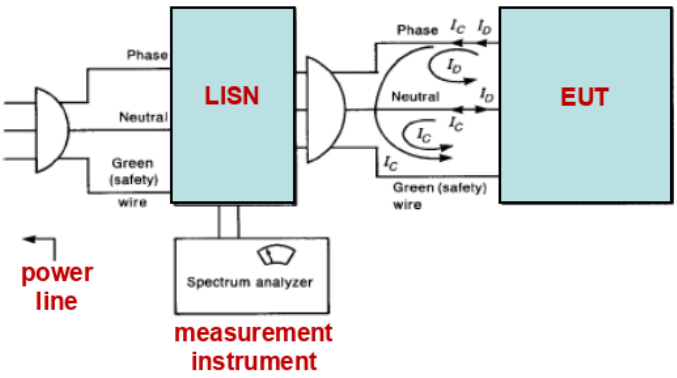3.1.1 Rete di stabilizzazione dell'impedenza di linea (LISN)

Per superare i problemi di non riproducibilità legati alla variabilità della rete e isolare il contributo di disturbo dell'apparato sotto test, tra la rete di alimentazione e l'EUT viene inserita la **LISN (Line Impedance Stabilization Network)**.




La LISN adempie a tre funzioni operative fondamentali:

- **Stabilizzazione dell'impedenza di linea** → presenta un'impedenza calibrata e costante, pari a 50 Ω, tra ciascun conduttore attivo e la massa metallica di riferimento in tutto l'intervallo di frequenza compreso tra 150 kHz e 30 MHz.
- **Disaccoppiamento e filtraggio della rete** → attenua e devia verso massa i disturbi ad alta frequenza provenienti dalla rete elettrica esterna, impedendo che si sovrappongano alla misura.
- **Trasparenza alla frequenza di rete** → consente il transito della corrente di alimentazione alla frequenza nominale di 50 Hz con caduta di potenziale e dissipazione trascurabili.

Lo schema circuitale della LISN impiega componenti reattivi dimensionati per esibire comportamenti duali alle frequenze di lavoro:

- $C_{in} = 1\ \mu F$ → condensatori di ingresso collegati tra fase e massa e tra neutro e massa sul lato collegato alla rete di alimentazione.
- $L_{serie} = 50\ \mu H$ → induttori inseriti in serie sulle linee di fase e di neutro tra la sezione di ingresso e la sezione di misura.
- $C_{out} = 0.1\ \mu F$ → condensatori di accoppiamento e blocco in continua interposti tra le linee di segnale e i morsetti di prelievo della strumentazione.
- $R_{int} = 1k\Omega$ → resistori interni di polarizzazione connessi stabilmente tra ciascuna linea di segnale e la massa di riferimento.
- $R_L = 50\Omega$ → impedenza di ingresso del ricevitore di misura o carico fittizio di chiusura a 50 Ω, collegato in parallelo al resistore da 1 kΩ sulla porta non utilizzata per preservare il bilanciamento circuitale.

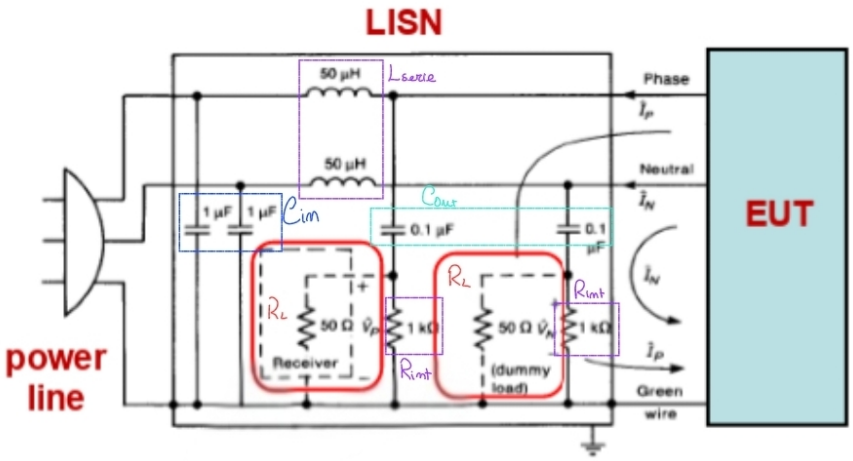

In condizioni operative di misura, la presenza del resistore da 1 kΩ in parallelo al carico da 50 Ω determina un'impedenza equivalente vista dall'EUT pari a:

$$R_{eq} = \frac{50 \cdot 1000}{50 + 1000} \approx 47.6\ \Omega \approx 50\ \Omega$$

La deviazione rispetto al valore nominale di 50 Ω risulta inferiore al 5%, rientrando nelle tolleranze di misura previste dagli standard.

Nell'intervallo normato compreso tra 150 kHz e 30 MHz, i componenti reattivi soddisfano i seguenti vincoli di impedenza rispetto al riferimento di 50 Ω:


$$Z_C = \frac{1}{\omega C} \ll 50\ \Omega$$

$$Z_L = \omega L \gg 50\ \Omega$$

In questa banda:

- I condensatori d'ingresso da 1 μF presentano un'impedenza trascurabile e agiscono come cortocircuiti verso massa, deviando integralmente il rumore proveniente dalla linea di rete e mascherandone l'impedenza.
- Gli induttori in serie da 50 μH presentano un'impedenza elevata e agiscono come circuiti aperti, bloccando la propagazione di correnti di disturbo tra la rete e la sezione di test.
- I condensatori di accoppiamento da 0.1 μF agiscono come cortocircuiti, trasferendo le tensioni di disturbo generate dall'EUT direttamente sui resistori di misura da 50 Ω.

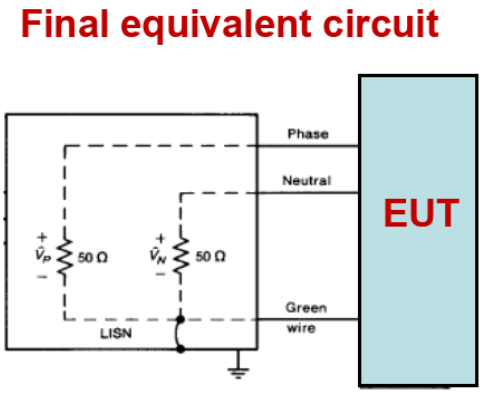Il circuito equivalente risultante ad alta frequenza vede l'EUT terminato unicamente su due resistenze pure da 50 Ω connesse verso il conduttore di protezione a massa.



Le tensioni misurate risultano legate alle correnti di linea dalle relazioni ai fasori:

$$\hat{V}_P = 50\hat{I}_P$$

$$\hat{V}_N = 50\hat{I}_N$$

dove $\hat{I}_P$ e $\hat{I}_N$ indicano i fasori della corrente di fase e di neutro uscenti dall'EUT verso la LISN.

Alla frequenza nominale di alimentazione di 50 Hz, i componenti reattivi invertono il rispettivo regime di funzionamento:


$$Z_C = \frac{1}{\omega C} \gg 50\ \Omega$$

$$Z_L = \omega L \ll 50\ \Omega$$

Nello specifico:

- I condensatori da 1 μF agiscono come circuiti aperti, non assorbendo corrente reattiva dalla rete.
- Gli induttori da 50 μH agiscono come cortocircuiti, lasciando scorrere la corrente di potenza verso l'EUT senza cadute di tensione apprezzabili.
- I condensatori da 0.1 μF operano come circuiti aperti, isolando e proteggendo i ricevitori di misura dalla tensione di rete a 50 Hz.

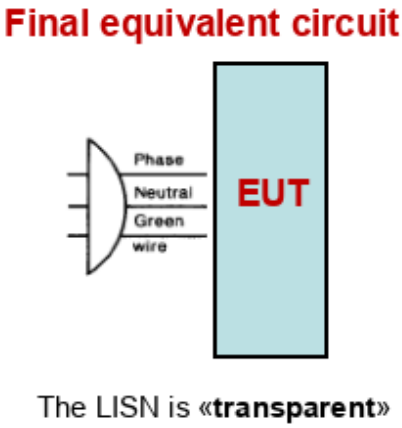
Il circuito equivalente a 50 Hz coincide con la connessione diretta e trasparente dell'EUT alla rete elettrica di alimentazione:



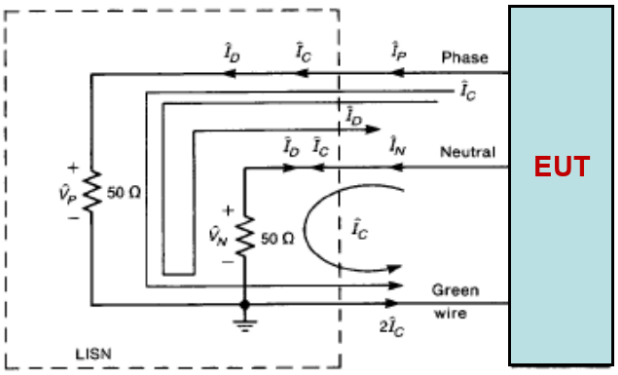3.1.2 Correnti di modo comune e modo differenziale

L'individuazione delle cause dei disturbi condotti e la progettazione dei rimedi circuitali richiedono la scomposizione delle correnti misurate su fase e neutro in due componenti ortogonali:

- $\hat{I}_D \rightarrow$ **corrente di modo differenziale** che scorre lungo la linea di fase e si richiude in senso opposto lungo il neutro, formando una spira confinata tra i due conduttori attivi senza coinvolgere il conduttore di terra.
- $\hat{I}_C \rightarrow$ **corrente di modo comune** che fluisce nello stesso verso su entrambi i conduttori di fase e neutro, trovando il proprio percorso di ritorno verso la sorgente attraverso il conduttore di protezione a massa.



Le correnti totali di linea sui conduttori di fase e neutro sono espresse dalla sovrapposizione delle due modalità:

$$\hat{I}_P = \hat{I}_C + \hat{I}_D$$

$$\hat{I}_N = \hat{I}_C - \hat{I}_D$$

Invertendo il sistema lineare si ottengono le espressioni per l'estrazione delle singole componenti:


$$\hat{I}_D = \frac{1}{2}(\hat{I}_P - \hat{I}_N)$$

$$\hat{I}_C = \frac{1}{2}(\hat{I}_P + \hat{I}_N)$$

Le tensioni rilevate dalla LISN sui resistori di carico da 50 Ω connessi tra ciascun conduttore e la massa assumono la formulazione:

$$\hat{V}_P = 50(\hat{I}_C + \hat{I}_D)$$
$$\hat{V}_N = 50(\hat{I}_C - \hat{I}_D)$$

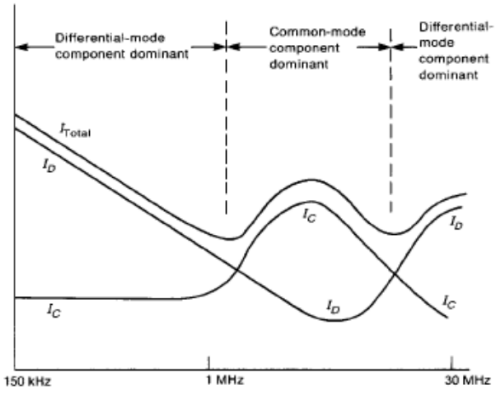La distribuzione spettrale delle due componenti lungo l'intervallo compreso tra 150 kHz e 30 MHz manifesta comportamenti distinti:




- Basse frequenze (< 1 MHz): domina la componente di modo differenziale $\hat{I}_D$, generata dalla corrente funzionale assorbita dal carico e dalle correnti di ripple di commutazione degli stadi di potenza.
- Alte frequenze (> 1 MHz): domina la componente di modo comune $\hat{I}_C$, la quale cresce rapidamente a causa delle correnti capacitive parassite che scavalcano l'isolamento e si richiudono sul telaio metallico di massa in presenza di elevate derivate di potenziale; il modo comune costituisce la causa principale del mancato rispetto delle maschere normative oltre 1 MHz.
- Frequenze prossime a 30 MHz: l'insorgenza di risonanze parassite può dar luogo a incrementi secondari anche nella componente differenziale residua.

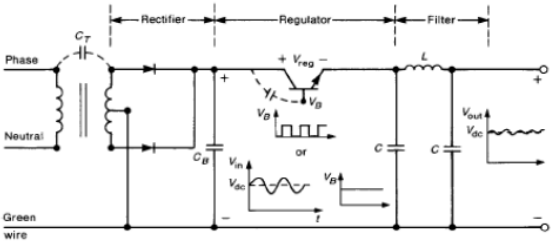
3.2 Sorgenti di disturbo per emissioni condotte

I disturbi condotti originano primariamente dagli stadi di conversione negli apparati elettronici. Vediamo il confronto tra le due principali topologie di alimentatori:


- **Alimentatori lineari**: impiegano un trasformatore a 50 Hz, un ponte raddrizzatore e un transistor che opera in regione attiva con funzione di regolatore. Generano livelli di emissione condotta ridotti per l'assenza di commutazioni veloci, ma soffrono di bassa efficienza ed elevata dissipazione termica sul transistor di potenza.



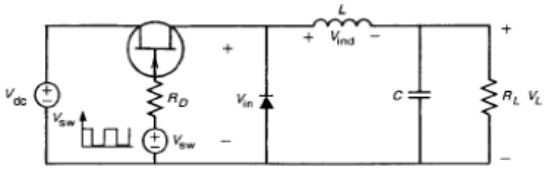- **Alimentatori switching**: impiegano interruttori (MOS) fatti commutare periodicamente a frequenze dei kHz. Garantiscono efficienze superiori al 90%, ma generano intensi disturbi condotti dovuti alle elevate derivate temporali di tensione (dv/dt) e di corrente (di/dt) associate alle rapide transizioni di commutazione.



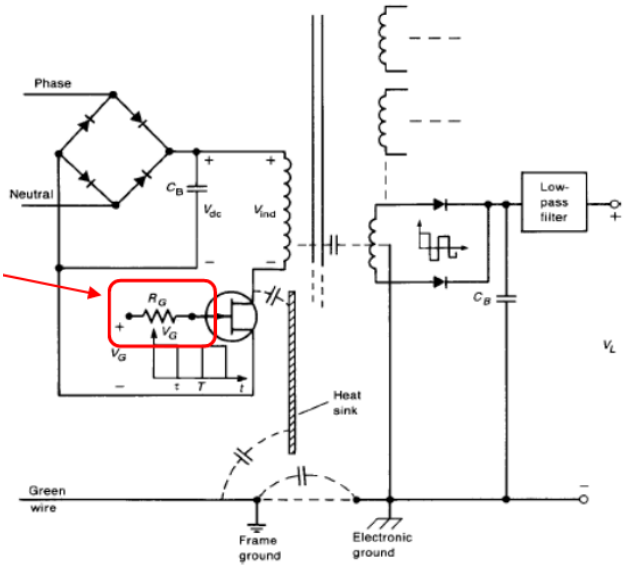Nel **convertitore flyback**, ampiamente impiegato per alimentatori di rete, la transizione dell'interruttore MOSFET è controllata dalla tensione applicata al gate tramite un resistore R_G:




Il **dimensionamento di** R_G stabilisce un compromesso tra efficienza ed emissioni elettromagnetiche:

- Incremento di $R_G \rightarrow$ rallenta i processi di carica e scarica della capacità di ingresso del MOSFET, riducendo le derivate dv/dt e di/dt; i fronti di commutazione risultano addolciti e le emissioni condotte ad alta frequenza diminuiscono, ma aumenta il tempo trascorso dal dispositivo in zona attiva, incrementando le perdite di e abbassando il rendimento complessivo.
- Riduzione di $R_G \rightarrow$ rende le transizioni di tensione e corrente estremamente ripide, riducendo al minimo le perdite e massimizzando l'efficienza energetica (fino a oltre il 95%), ma provoca una marcata iniezione di armoniche spettrali ad alta frequenza verso il telaio di terra.

Un secondo meccanismo di generazione del disturbo è legato ai **diodi raddrizzatori** d'uscita durante la fase di spegnimento. Quando la tensione applicata al diodo si inverte, le cariche immagazzinate nella regione di svuotamento della giunzione devono essere rimosse durante il *tempo di recupero inverso*:

- Nei dispositivi ad *hard recovery*, la corrente inversa si interrompe con elevatissima pendenza (di/dt), innescando sovratensioni e oscillazioni risonanti ad alta frequenza che si propagano sulle linee di alimentazione.
- Nei dispositivi a *soft recovery*, la corrente inversa decresce gradualmente verso lo zero, riducendo l'ampiezza delle oscillazioni transitorie.

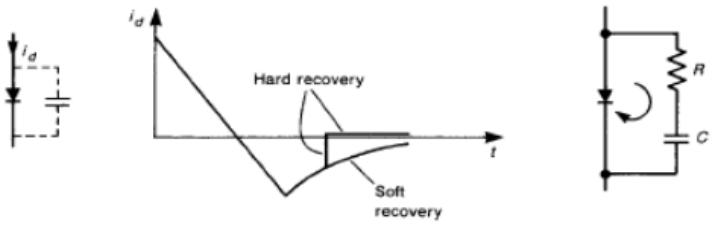- Per smorzare tali picchi, si inserisce in parallelo al diodo una *rete snubber*, costituita dalla serie di un resistore R e un condensatore C, che impone una costante di tempo di spegnimento controllata riducendo il contenuto armonico del disturbo di spegnimento.




Negli apparati reali, i percorsi di propagazione del disturbo sono determinati anche da altri accoppiamenti parassiti non intenzionali:


- **Accoppiamento capacitivo tra transistor e dissipatore** → il MOSFET di potenza è montato a contatto meccanico con un dissipatore termico in alluminio. Tra la piastrina metallica del componente, soggetta a repentine variazioni di potenziale (dv/dt), e il corpo del dissipatore si instaura una capacità parassita C_{sink}. Se il dissipatore è collegato galvanicamente al telaio metallico di terra per ragioni di sicurezza, la corrente capacitiva ad alta frequenza:

$$i = C_{\text{sink}} \frac{dv}{dt}$$

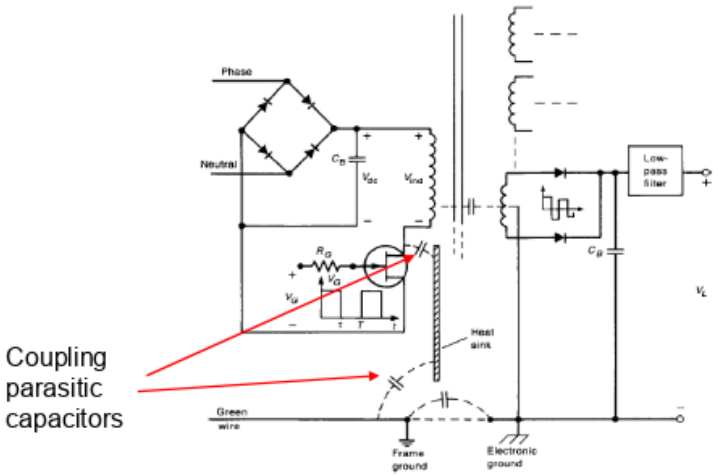scavalca l'isolamento circuitale e si inietta direttamente nel conduttore di protezione come corrente di modo comune.




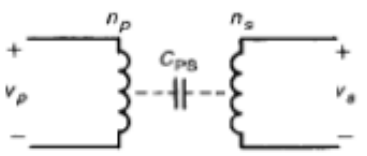- **Accoppiamento capacitivo primario-secondario nel trasformatore** → sebbene il trasformatore garantisca l'isolamento galvanico, tra gli avvolgimenti primari e secondari è presente una capacità parassita distribuita C_{PS}. Alle alte frequenze, l'impedenza di C_{PS} diventa sufficientemente bassa da consentire il trasferimento dei disturbi di commutazione dal circuito primario al secondario:



Per interrompere l'accoppiamento capacitivo attraverso C_{PS}, tra l'avvolgimento primario e l'avvolgimento secondario viene interposta una lamina conduttrice di rame (schermo di Fara-

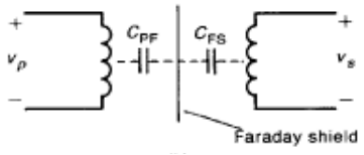day). Lo schermo deve essere obbligatoriamente collegato alla massa del telaio; in tal modo la capacità C_{PS} si scompone in due capacità parassite distinte, C_{PF} tra primario e schermo e C_{FS} tra schermo e secondario, e le correnti parassite generate dal primario vengono drenate a terra dallo schermo senza raggiungere l'avvolgimento secondario.




3.3 Filtro per l'alimentazione


La tensione utile a 50 Hz non può essere alterata, mentre il rumore di commutazione si colloca nell'intervallo 150 kHz – 30 MHz; l'abbattimento delle emissioni condotte richiede pertanto l'inserimento di un filtro passa-basso tra l'EUT e la LISN.

Il **posizionamento fisico del filtro** all'interno dell'involucro dell'apparato costituisce un vincolo di installazione critico:


- Posizionamento corretto → il filtro deve essere montato più vicino possibile alla presa di alimentazione; in questo modo i conduttori non filtrati rimangono confinati all'interno del telaio e i cavi uscenti trasportano unicamente segnali depurati dai disturbi.
- Posizionamento non corretto → l'installazione del filtro in prossimità dell'alimentatore e a distanza dalla parete esterna lascia una tratta di cavo interno non schermata che agisce da antenna e i campi irradiati dai circuiti interni si riaccoppiano sui conduttori d'uscita a valle del filtro, bypassandone completamente l'azione.

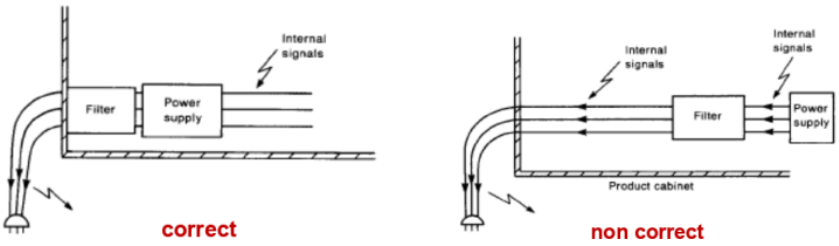

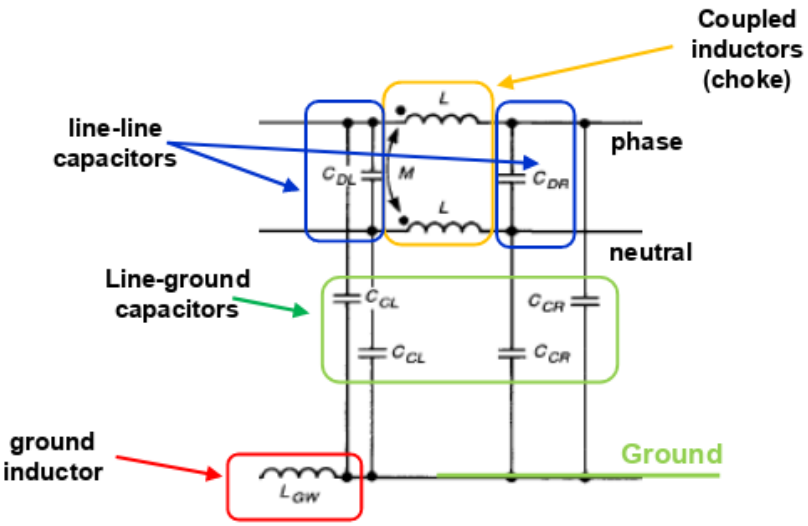La **topologia di un filtro di alimentazione** comprende quattro categorie di componenti:




- **Condensatori line-line** C_D → collegati direttamente tra fase e neutro con valori tipici compresi tra 0.1 μF e 0.47 μF. Forniscono un percorso a bassa impedenza che cortocircuita le correnti di modo differenziale.
- **Condensatori line-ground** (C_C) → collegati tra ciascun conduttore attivo e la massa metallica con valori tipici compresi tra 1000 pF e 4700 pF (ad esempio 3300 pF). Drenano a terra le correnti di modo comune. Il valore massimo ammissibile è severamente vincolato dalle normative di sicurezza elettrica per limitare la corrente di dispersione verso terra a 50 Hz entro soglie non pericolose per l'utente in caso di interruzione accidentale del $C_D L$conduttore di protezione.
- **Induttore sul conduttore di protezione** (L_{GW}) → induttore inserito in serie sulla linea di terra con valore tipico di 1 mH; incrementa l'impedenza del percorso di ritorno a massa ad alta frequenza ostacolando la circolazione del modo comune.
- **Choke a modo comune** → induttore realizzato avvolgendo simmetricamente due bobine identiche di induttanza L su un unico nucleo toroidale in ferrite ad alta permeabilità, inserite in serie sulle linee di fase e di neutro con polarità concordi rispetto alla corrente uscente.

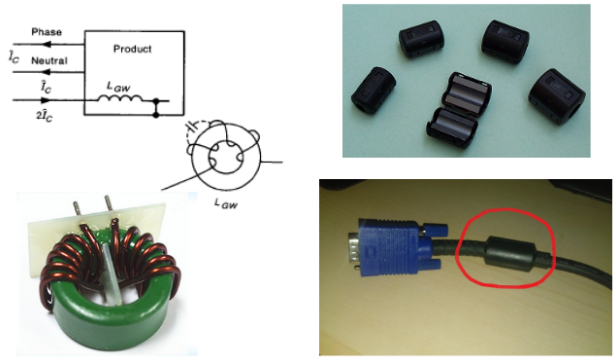

Il funzionamento del choke a modo comune si basa sulla cancellazione o sulla somma dei flussi magnetici indotti nel nucleo:

- Funzionamento per il modo differenziale → le correnti di modo differenziale $\hat{I}_D$ attraversano i due avvolgimenti in versi opposti. I flussi magnetici generati nel nucleo toroidale possiedono verso contrario e si elidono reciprocamente. Assumendo un coefficiente di accoppiamento unitario:
$$k = \frac{M}{L} \approx 1 \implies M \approx L$$
la caduta di tensione complessiva ai capi dell'avvolgimento vale:
$$\hat{V} = i\omega L\hat{I}_D - i\omega M\hat{I}_D = i\omega(L - M)\hat{I}_D \approx 0$$
L'induttanza effettiva coincide con la sola induttanza di dispersione residua $L_{\text{dispersione}} = L - M$, dell'ordine di grandezza dei microhenry. Di conseguenza, il componente non introduce cadute di tensione apprezzabili né sulla corrente di carico a 50 Hz né sulle componenti differenziali.

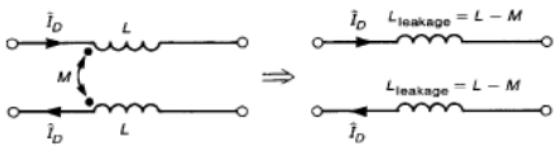


- Funzionamento per il modo comune → le correnti di modo comune $\hat{I}_C$ scorrono in entrambi gli avvolgimenti nello stesso verso. I flussi magnetici indotti nel nucleo si sommano

costruttivamente. La tensione ai capi di ciascun avvolgimento vale:

$$\hat{V} = i\omega L\hat{I}_C + i\omega M\hat{I}_C = i\omega(L+M)\hat{I}_C \approx i\omega(2L)\hat{I}_C$$

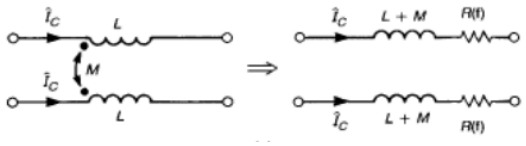
Il choke manifesta un'induttanza apparente pari a circa il doppio dell'induttanza di singolo avvolgimento, a cui si associa la resistenza dissipativa per perdite nel materiale ferromagnetico $R(f)$, realizzando un blocco in serie ad alta impedenza per il modo comune.



Manicotti cilindrici in ferrite: elementi di ferrite applicati esternamente attorno a cavi schermati o fasci conduttori (quali i cavi video o di alimentazione esterna); funzionano come induttori a spira singola introducendo un'impedenza serie di modo comune con marcate proprietà dissipative per smorzare i disturbi condotti guidati.

L'**analisi del filtro** si esegue per mezzo di due circuiti equivalenti:

- Circuito equivalente di modo comune → le sorgenti di rumore sono rappresentate da due generatori di corrente $\hat{I}_C$ iniettati simmetricamente su fase e neutro rispetto a massa. I nodi di fase e neutro si trovano allo stesso potenziale, pertanto, la corrente che attraversa i condensatori linea-linea C_{DL} e C_{DR} è nulla. Il modello disaccoppiato comprende:
  - Sorgente di corrente $\hat{I}_C$.
  - Condensatore verso massa lato carico C_{CR} in parallelo alla sorgente.
  - Induttanza serie di modo comune $(L+M)$ lungo il conduttore attivo.
  - Induttanza di terra raddoppiata $2L_{GW}$ lungo il ramo di ritorno di massa.
  - Condensatore verso massa lato rete C_{CL} in parallelo al carico di misura.
  - Resistenza di misura da 50 Ω della LISN su cui si sviluppa la tensione di modo comune $\hat{V}_C$.

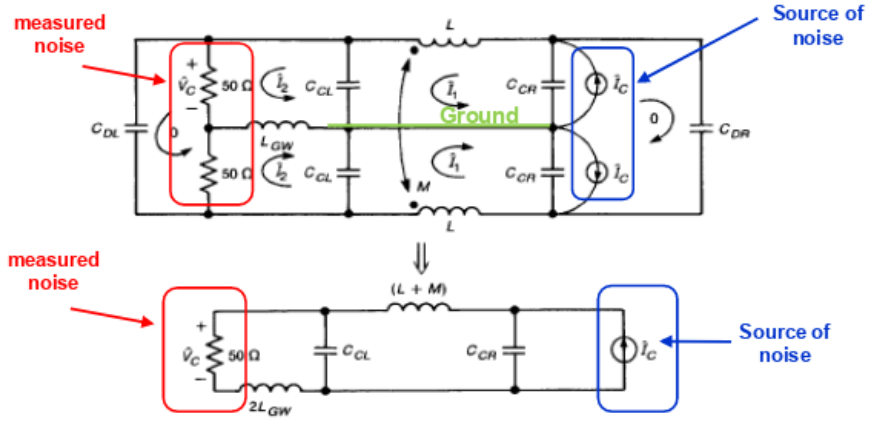

- Circuito equivalente di modo differenziale → le sorgenti di disturbo sono modellate da generatori in opposizione $\hat{I}_D$. Per antisimmetria, il potenziale sul conduttore di protezione di terra è nullo lungo l'intero asse; pertanto, nessuna corrente di modo differenziale scorre attraverso l'induttore di terra L_{GW}. Ciascun condensatore linea-linea collegato tra fase e neutro si sdoppia nel circuito equivalente di modo differenziale in una capacità di valore doppio ($2C_{DR}$ e $2C_{DL}$) posta in parallelo ai condensatori verso massa. Il modello disaccoppiato comprende:

– Sorgente di corrente $\hat{I}_D$.


– Parallelo capacitivo formato da C_{CR} e $2C_{DR}$ lato carico.

– Induttanza serie di dispersione $(L - M)$ lungo la linea attiva.

– Ramo di ritorno privo di impedenze induttive.


– Parallelo capacitivo formato da C_{CL} e $2C_{DL}$ lato rete.

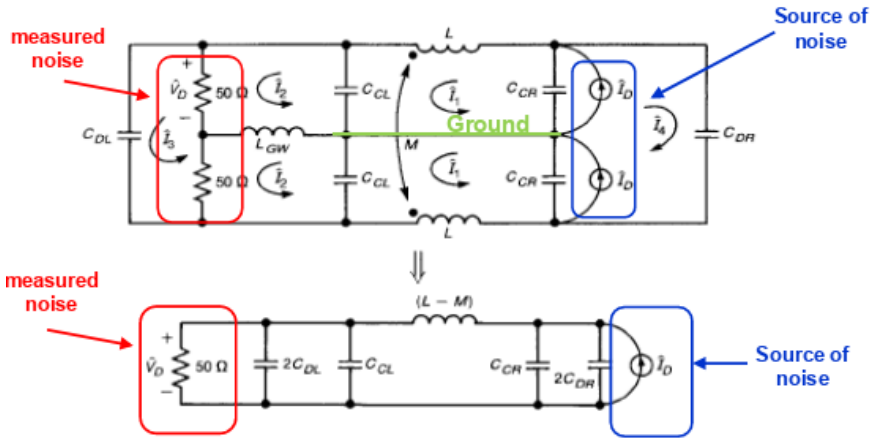– Resistenza di misura da 50 Ω della LISN su cui si sviluppa la tensione differenziale $\hat{V}_D$.




La seguente analisi mostra l'abbattimento delle componenti di rumore man mano che i singoli elementi del filtro vengono aggiunti al circuito:

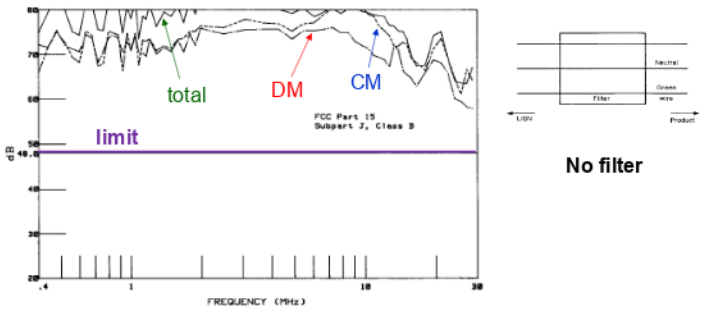
1. Circuito Senza Filtro → Lo spettro di rumore totale (dato dalla combinazione di DM a basse frequenze e CM ad alte frequenze) supera ampiamente la linea di limite normativo CISPR 22 Classe B.



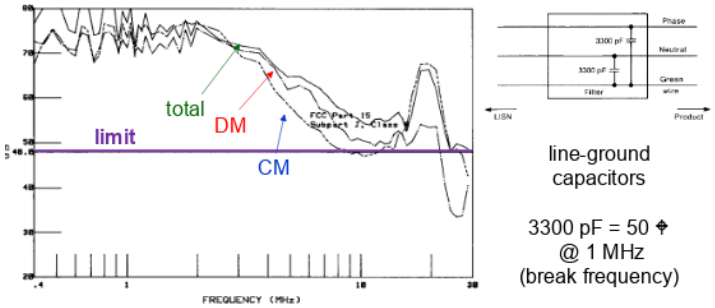
2. Inserimento Condensatori Line-to-Ground (3300 pF) → Introducono una frequenza di taglio a circa 1 MHz. Il rumore di Modo Comune viene abbattuto drasticamente per f » 1 MHz, ma la componente di Modo Differenziale a bassa frequenza rimane al di sopra del limite.



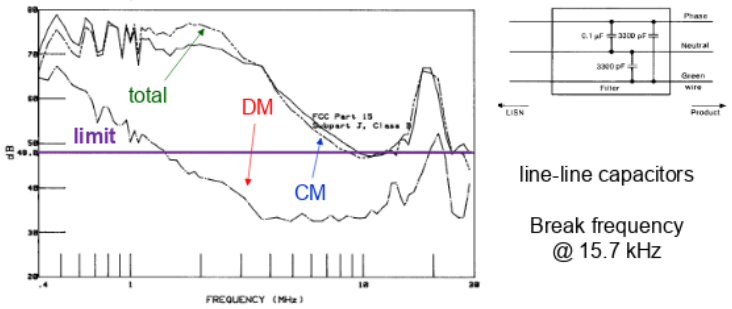3. Inserimento Condensatore Line-to-Line (0.1 μF) $\rightarrow$ Fissa una frequenza di taglio a 15.7 kHz. La componente di Modo Differenziale crolla per frequenze f » 16 kHz, portando il rumore DM sotto la maschera.



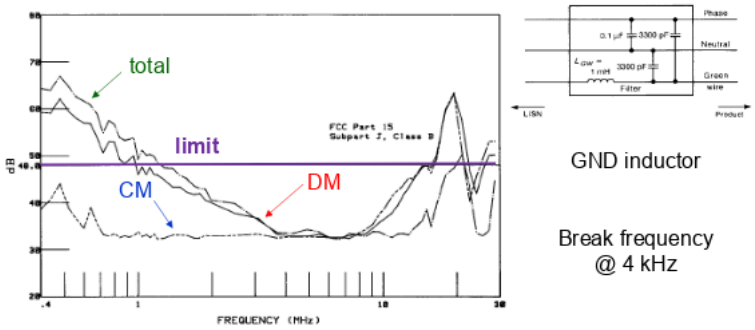4. Inserimento Induttore di Terra (1 mH) $\rightarrow$ Introduce una frequenza di taglio a 4 kHz, riducendo ulteriormente il Modo Comune nelle zone spettrali intermedie.



5. Inserimento del Common Mode Choke $\rightarrow$ Abbatte le residue creste spettrali di Modo Comune, garantendo che l'intero spettro di emissione rientri al di sotto della maschera limite con un margine di sicurezza adeguato.

